

Digitalno načrtovanje

Izvajalca: prof. dr. Patricio Bulić
in doc. dr. Nejc Ilc

Asistent: Ratko Pilipović

Proces

<ime_procesa>: process (<sensitivity_list>)

begin

--koda procesa

end

- v <sensitivity_list> navedemo vse signale, ki bodo povzročili spremembe na izhodih iz procesa

if stavek

- Uporaben samo znotraj procesa

if pogoj then

--prireditve

else

--prireditve

end if;

if pogoj then

--prireditve

elsif pogoj then

--prireditve

else

--prireditve

end if;

case stavek

case s is

when vred1 => izhod <= izraz1;

when vred2 => izhod <= izraz2;

when vred3 => izhod <= izraz3;

when others => izhod <= izraz4;


end case;

- zadnji (default) člen je obvezen

Primer

- 4/1 mux
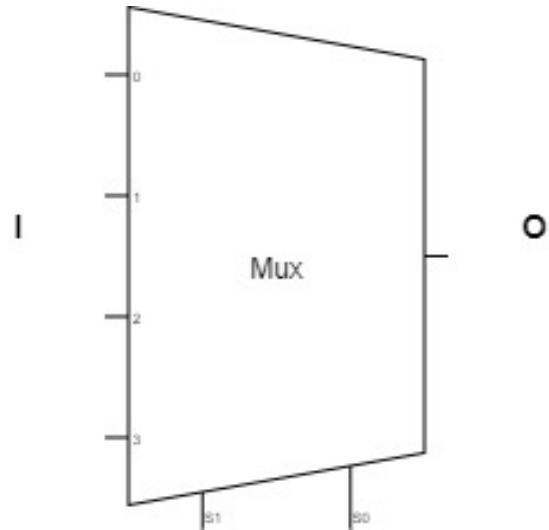
```
process (i,s)
begin
    case s is
        when "00" => o <= i(0);
        when "01" => o <= i(1);
        when "10" => o <= i(2);
        when "11" => o <= i(3);
        when others => o <= i(0);
    end case;
end process;
```



Sekvenčna vezja

- V sekvenčnih vezjih se spremembe dogajajo ob dogodkih ure (prvi/zadnji fronti)
- Dogodek na signalu ure zaznamo z `clk'event`
 - clk je signal za uro
 - '`event` je `true`, ko je prišlo do spremembe signala
- Prva fronta
 - `clk'event and clk = '1'`
- Zadnja fronta
 - `clk'event and clk = '0'`



Primer – D celica

```
process(clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
    q <= d ;
end if ;
end process ;
```

Primer - števec

```
process(clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
    if(rst= '1 ') then
        --(others => '0') resetira vrednost na 0
        count <= (others => '0');
    else
        count <= count + 1;
    end if;
end if ;
end process ;
```

VHDL knjižnice

- Če ste bili pozorni ste v VHDL kodi opazili:

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

- knjižnica IEEE.STD_LOGIC_1164 definira tipa STD_LOGIC in STD_LOGIC_VECTOR ter nekaj uporabnih funkcij, naprimer:
 - rising_edge (namesto clk'event and clk = '1')
 - falling_edge (namesto clk'event and clk = '0')

IEEE.NUMERIC_STD

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL

- Definira aritmetične operacije in tipove unsigned in signed!!!
- definira naslednje operacije nad unsigned in signed!!!!:
 - +,-,*
 - <, <=, >, >=, =, /=
 - shift_left(OP1,OP2), shift_right(OP1,OP2)
 - (OP1 << OP2), OP1 (un)signed, OP2 integer


IEEE.NUMERIC_STD

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL

- Pri uporabi aritmetičnih operacij rezultat ali operandi kastovati v/iz signed ali unsigned tipa
- F-je za kastovanje
 - (un)signed(ime_vektora)
 - std_logic_vector(ime_vektora)
 - to_integer(), to_signed(), to_unsigned()

Konverzija tipov

VHDL Type Conversions

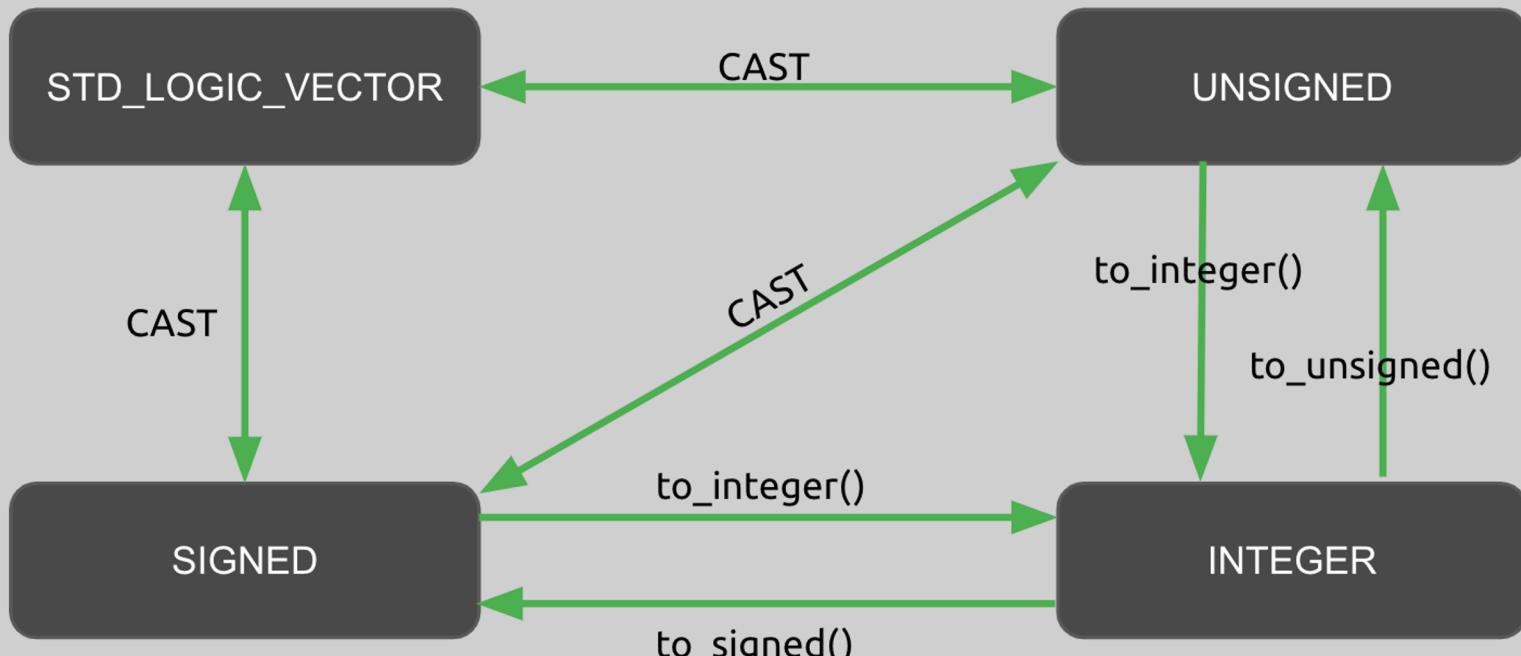

Naloga

- Napišite VHDL modul, ki bo ustvaril vzorec „pomikanja“ na LED (pol-sekundni interval)