

Digitalno načrtovanje

Izvajalca: prof. dr. Patricio Bulić

in doc. dr. Nejc Ilc

Asistent: Ratko Pilipović

Potek vaj

- opisovanje strojne opreme z jezikom VHDL
- izgradnja sistema na čipu
 - osnovno delo s stikali, gumbi in LED
 - izgradnja krmilnikov VGA, PS2, UART, ...
 - vključitev in povezovanje PicoBlaze CPE
 - ...
- Pogoji za opravljene vaje
 - seminar

VHDL

- VHSIC Hardware Description Language
 - VHSIC = very-high-speed integrated circuits
- Jezik za opisovanje strojne opreme/digitalnega vezja ter modeliranje/simulacijo vezij
- VHDL opis bomo sintetizirali in programirali programabilno logično vezje (FPGA)


Oprema

- Programska oprema
 - Xilinx Vivado (Povezava na e-učilnici)
- Strojna oprema
 - Razvojna plošča Digilent Nexys4
 - Razvojna plošča Digilent Nexys4DDR
 - Razvojna plošča Digilent Nexys A7
 - 50T
 - 100T

Opis osnovnega gradnika




Opis osnovnega gradnika

 


Definiramo zunanje signale gradnika

Opis osnovnega gradnika

 

Definiramo delovanje gradnika – kaj "počne" s signali

Opis vhoda/izhoda - primer

 


```
entity ime_gradnika is
    port(
        a: in std_logic;
        b: out std_logic
    );
end ime_gradnika;
```


Opis zunanjih signalov

```
entity ime_vezja is
port (
    ime_signala : smer tip_signala;
    ime_signala_2 : smer tip_signala;
    ...
    ime_signala_n: smer tip_signala
);
end ime_vezja;
```

- Smer: in, out, inout
- Tip signala: std_logic, std_logic_vector()

Opis vhoda/izhoda – primer 2

 

```
entity ime_gradnika is
  port(
    a: in std_logic_vector(7 downto 0);
    b: in std_logic_vector(0 to 3);
    c: in std_logic_vector(7 downto 0);
  );
end ime_gradnika;
```

Opis delovanja (logike) gradnika


```
architecture opis_vezja of ime_gradnika is
    //deklaracija notranjih signalov
begin
    //stavki za opis vezja
end opis_vezja;
```

Deklaracija notranjih signalov

architecture Behavioral of ime_vezja is

 signal ime_signala: tip_signala;

begin ...

 

Prireditveni stavek

Sintaksa:

```
signal <= izraz;
```


Primeri:

```
a <= '0'; //prireditv konstante
```

```
b <= "01001"; //prireditv konstante za vektor
```

```
c(3 downto 0) <= "0111"; //prireditv delu vektorja
```

Primer

 

Primer – dvovhodna logična vrata

```
entity logicna_vrata is  
    port(  
        a: in std_logic;  
        b: in std_logic;  
        c: out std_logic;  
        d: out std_logic;  
        e: out std_logic  
    );  
end logicna_vrata ;
```

Opis parametrov in signalov

- Uporabe osnovni logičnih operatorjev
 - and, nand, or, nor, xor, xnor, not

```
architecture Behavioral of logica_vrata is  
begin
```

```
//stavki za opis vezja
```

```
c <= a and b;
```

```
d <= a nand b;
```

```
e <= a or b;
```

```
end Behavioral ;
```


Pogojni prireditveni stavek

signal <= izraz1 when pogoj1 else izraz2;

signal <= izraz1 when pogoj1 else
 izraz2 when pogoj2 else
 izraz3;

Pogojni operatorji:

- enako, ni enako =, /=
- večje, manjše,... >, <, >=, <=

Signali gradnika in FPGA

- Pred sintezo je za glavni (zunanji) gradnik potrebno določiti kam naj bodo povezani zunanji signali
- npr.: a in b sta stikala, c & d led diode
- To počnemo v t.i. XDC datoteki (Xilinx Design Constraints)
- Sintaksa

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a }];
```


vektor

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN R17  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[0] }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[1] }];
```

-
- Oznako fizičnega vhoda/izhoda najdete v reference manual-u razvojne plošče ali neposredno na razvojni plošči

Oznake pinov - razvojna plošča

 

Projekt v Xillinx Vivado – Nexys4(DDR) in Nexys7

- Odprite Project Navigator
- File -> Project -> New ->
 - Izberite ime in direktorij
 - RTL project -> izberite source in XDC fajle

Projekt v Xilinx Vivado – Nexys4(DDR) in Nexys7

- Izberite naslednje nastavitve -> Next -> Finish

New Project

Default Part
Choose a default Xilinx part or board for your project.

Parts | Boards

[Reset All Filters](#)

Category: All Package: All Remaining Temperature: All Remaining
Family: Artix-7 Speed: All Remaining Static power: All Remaining

Search: Q

Part	I/O Pin Count	Available IOBs	LUT Elements	FlipFlops	Block RAMs	Ultra RAMs	DSPs	Gb Transceivers	GTPE2 Transceivers
xc7a75tftg256-1L	256	170	47200	94400	105	0	180	0	0
xc7a100tcs324-3	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcs324-2	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcs324-2L	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcs324-1	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tfgg484-3	484	285	63400	126800	135	0	240	4	4
xc7a100tfgg484-2	484	285	63400	126800	135	0	240	4	4
xc7a100tfgg484-2L	484	285	63400	126800	135	0	240	4	4
xc7a100tfgg484-1	484	285	63400	126800	135	0	240	4	4
xc7a100tfgg676-3	676	300	63400	126800	135	0	240	8	8

< ? > Back Next > Finish Cancel

Projekt v Xillinx Vivado – Nexys4(DDR) in Nexys7

- Oznaka plošče:
 - xc7a50tcsg324-1 – Nexys A7 50T
 - xc7a100tcsg324-1 – Nexys A7 100T, Nexys A4 DDR, Nexys A4

Naloge

- Vzpostavite prvi projekt in napišite VHDL modul s katerim boste prižigali/ugašali LED diodo
- Realizirajte primerjalnik dveh štiri-bitnih števil (vsako število = štiri stikala)
 - izhod=2, ko je prvo število večje
 - izhod=1, ko je prvo število manjše
 - izhod=0, ko sta števili enaki