



# Vhodno izhodne naprave

Laboratorijski vaji 7, 8 - LV1, LV2

Meritve dolžine, karakteristične impedance linije  
in različnih situacij z odboji

# Laboratorijski vaji 7, 8 - LV1, LV2


- 7.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 7.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 7.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )
- 7.3: LV1-3: Izziv - Meritev karakteristične upornosti linije drugače ( $R_0$ )
- 8.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 8.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 8.3: Odboji v praksi - omejevanje (zaključitve, „slew rate“)

# Laboratorijski vaji 7, 8 - LV1, LV2

## ■ MS Teams

The screenshot displays the Microsoft Teams application window. The top bar includes a search bar with the text 'Iskanje' and a profile icon labeled 'RR'. The left sidebar shows navigation options: 'Dejavnost', 'Klepet', 'Ekipe', 'Dodeljene ...', 'Koledar', and 'Datoteke'. The main content area is titled 'LAB vaje' and shows a channel with a profile picture and statistics: 'Št. videoposnetkov: 6 | Št. spremljevalcev: 0'. Below the header, there is a grid of six video thumbnails. A red dashed rectangle highlights this grid. The videos are titled as follows:

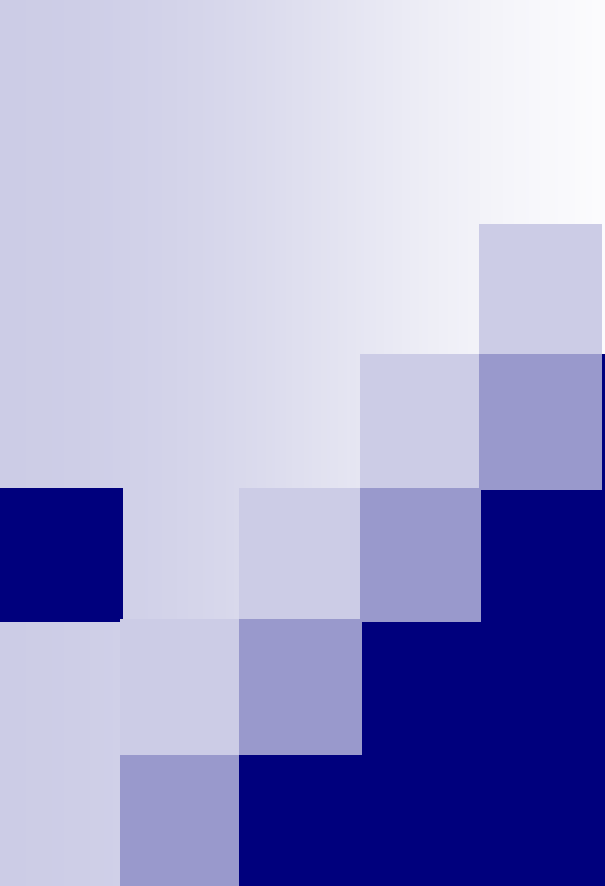- VIN Projekt STM32 CubeIDE\_O... (31:46)
- VIN\_LAB\_7\_1\_Meritev\_casa\_pot... (04:42)
- VIN\_LAB\_8\_1\_Meritve\_odbojev... (07:37)
- VIN\_LAB\_7\_0\_Uvod\_v\_prvi\_sklo... (01:56)
- VIN\_LAB\_7\_2\_Meritev\_karakter... (05:02)
- VIN\_LAB\_7\_3\_IZZIV\_Meritev\_ka... (00:45)



# Vhodno izhodne naprave


Laboratorijska vaja 7 - LV1

Meritve dolžine, karakteristične impedance  
linije

# Laboratorijska vaja 7 - LV1

- 7.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 7.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 7.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )
- 7.3: LV1-3: Izziv - Meritev karakteristične upornosti linije drugače ( $R_0$ )

# Model linije

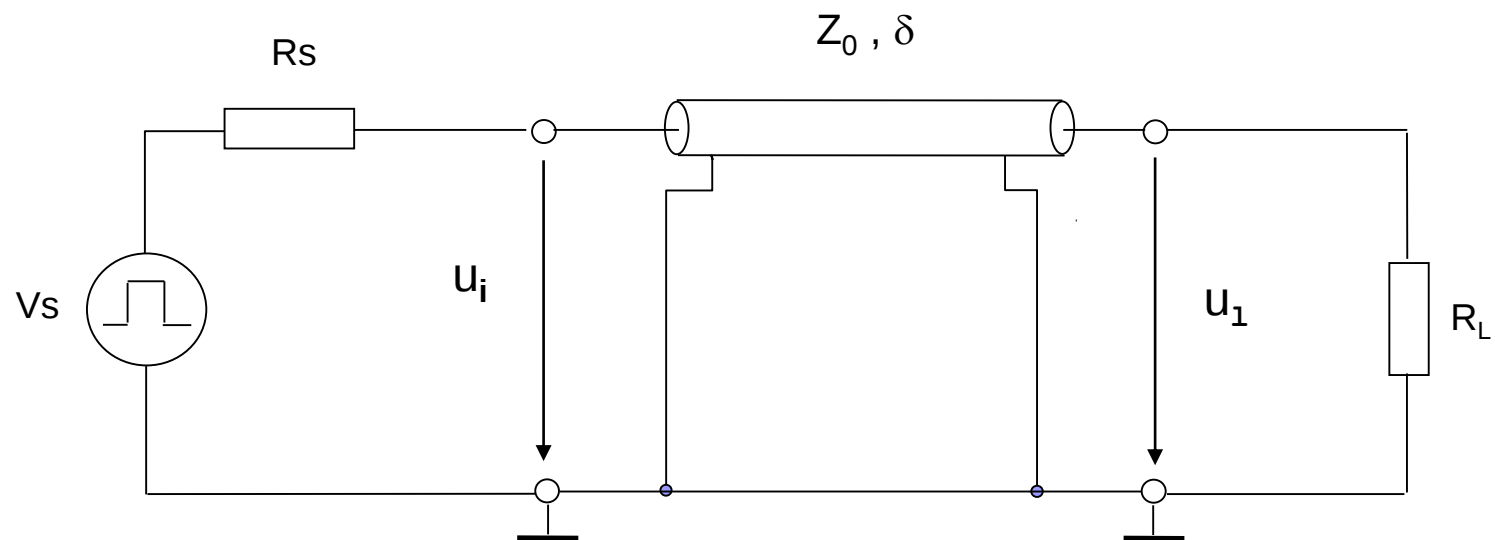

$V_S$  - Napetost izvora [V]

$R_S$  - Upornost izvora - izhodna upornost oddajnika [ $\Omega$ ]

$Z_0$  - Karakteristična impedanca linije [ $\Omega$ ]

$R_L$  - Upornost bremena - vhodna upornost sprejemnika [ $\Omega$ ]

$\delta$  - Zakasnitev signala na enoto dolžine [ns/m]

$u_i$  - Napetost na vходу v linijo [V]

$u_1$  - Napetost na izhodu linije [V]

## 9.1: Uvod v meritve prenosnih linij





Seznam uporabljenih instrumentov:


- funkcijski generatorji HP 33120A, RIGOL DG 3101A
- osciloskopi RIGOL DS 1102E

Linije


- Koaksialni kabel
- UTP Cat5e

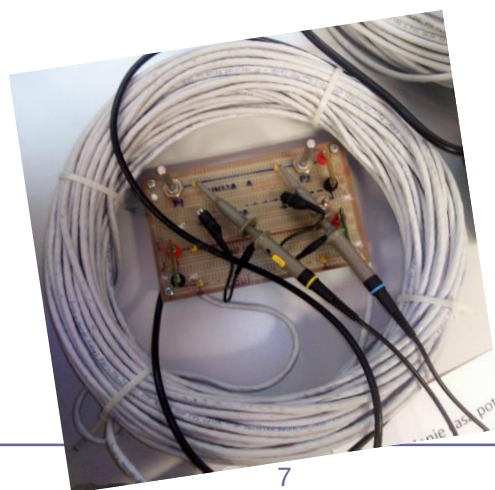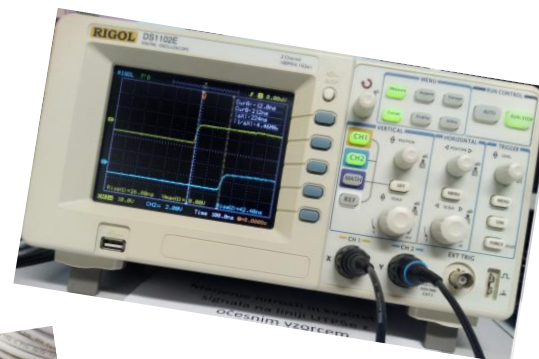

# Prednja stran osciloskopa - shema

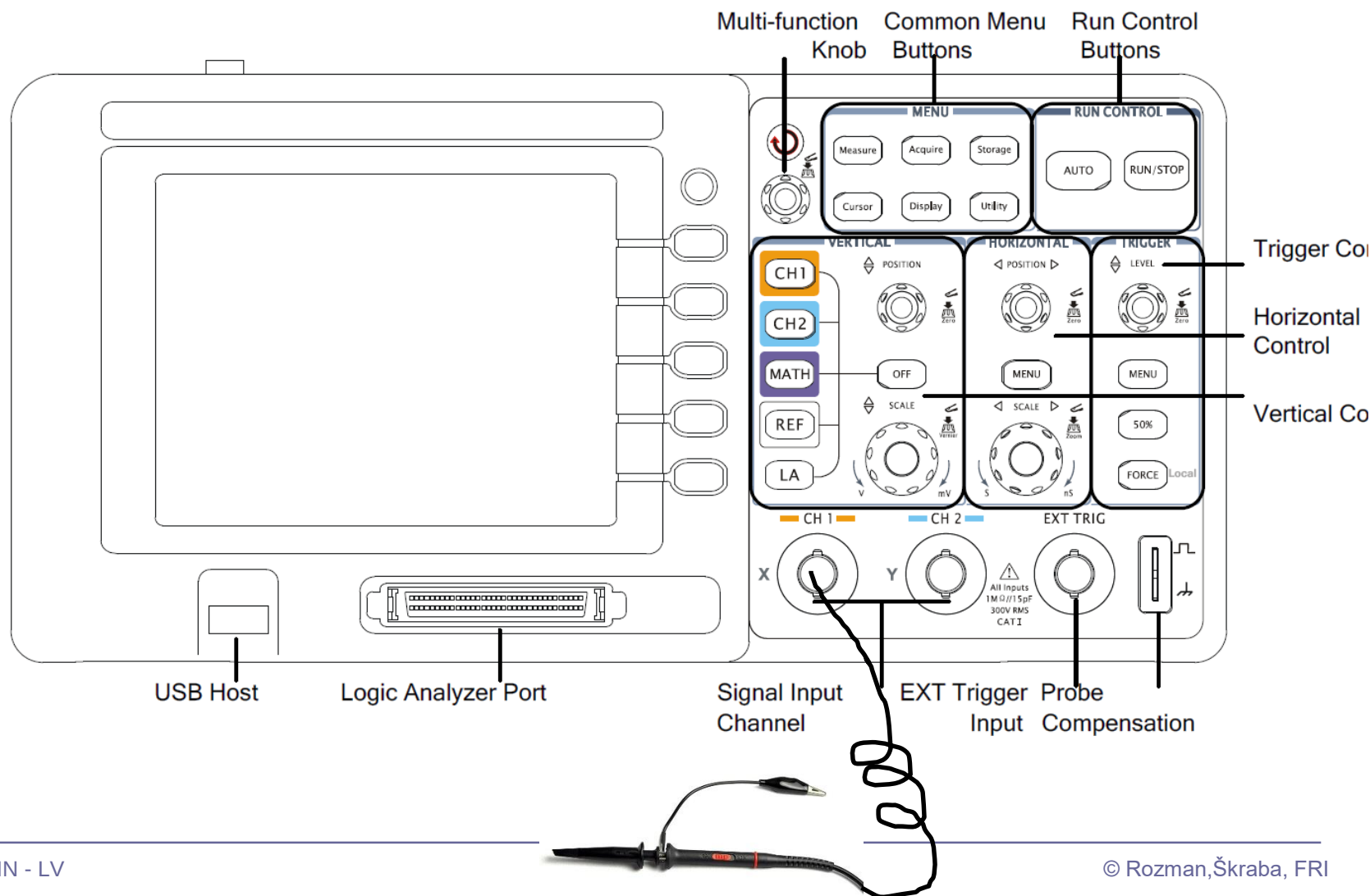


# Prednja stran osciloskopa - realna

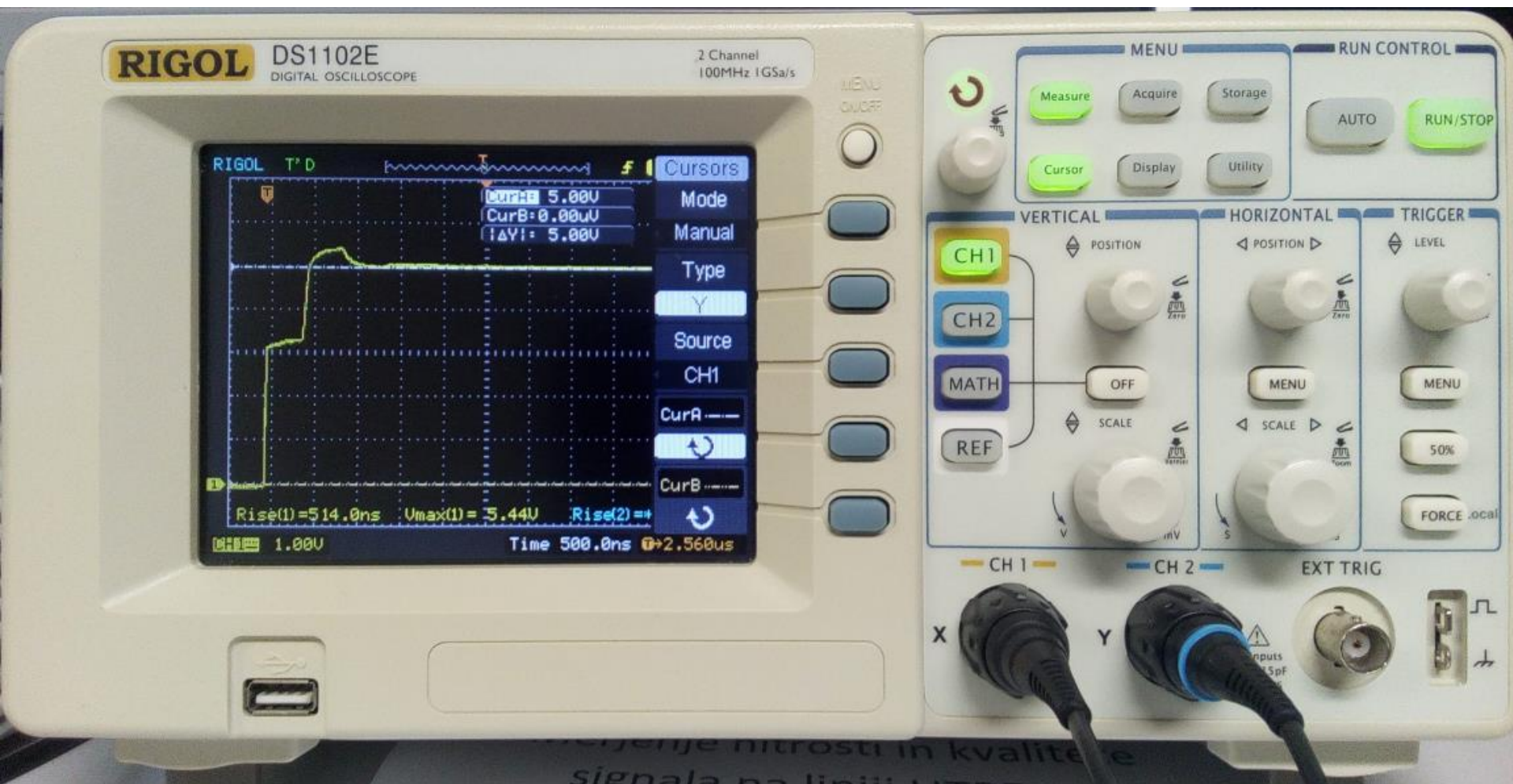

# Prednja stran osciloskopa - kontrole

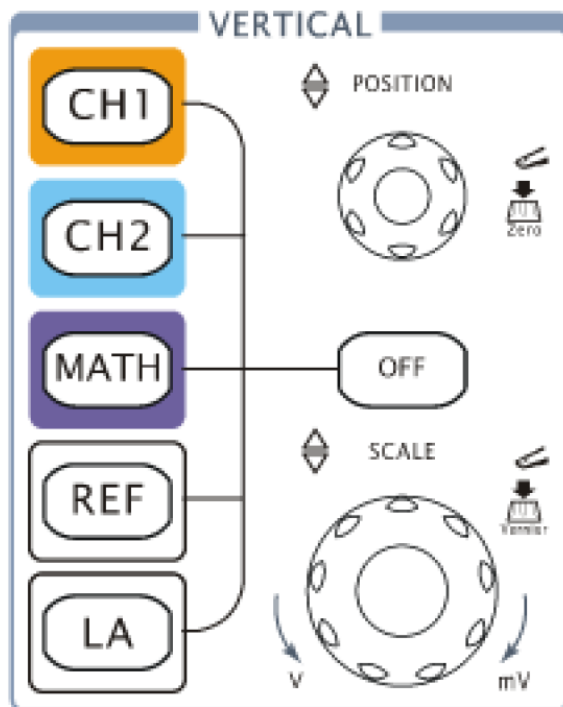
## Y-os (el. napetost)

- nastavitve merila [V/razdelek]
- pozicioniranje



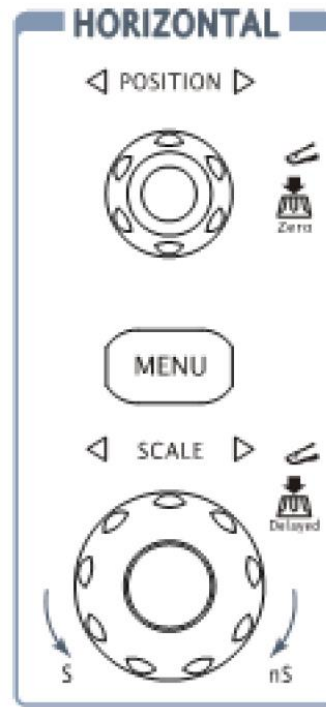
## X-os (čas)

- nastavitve merila [s/razdelek]
- pozicioniranje



## Prožilnik

- začetek dogodka
- običajno 50%

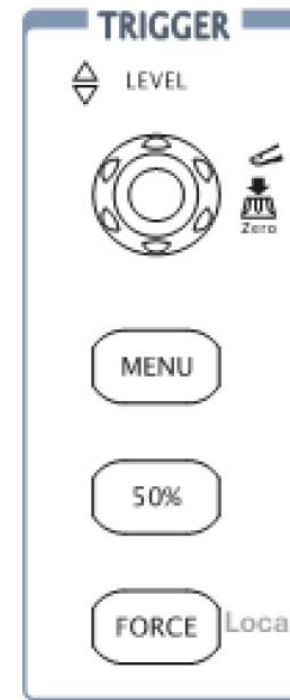


<https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/1000/>


<https://www.youtube.com/watch?v=TAQfIYAa2VM>

Spoznavanje merilne opreme...
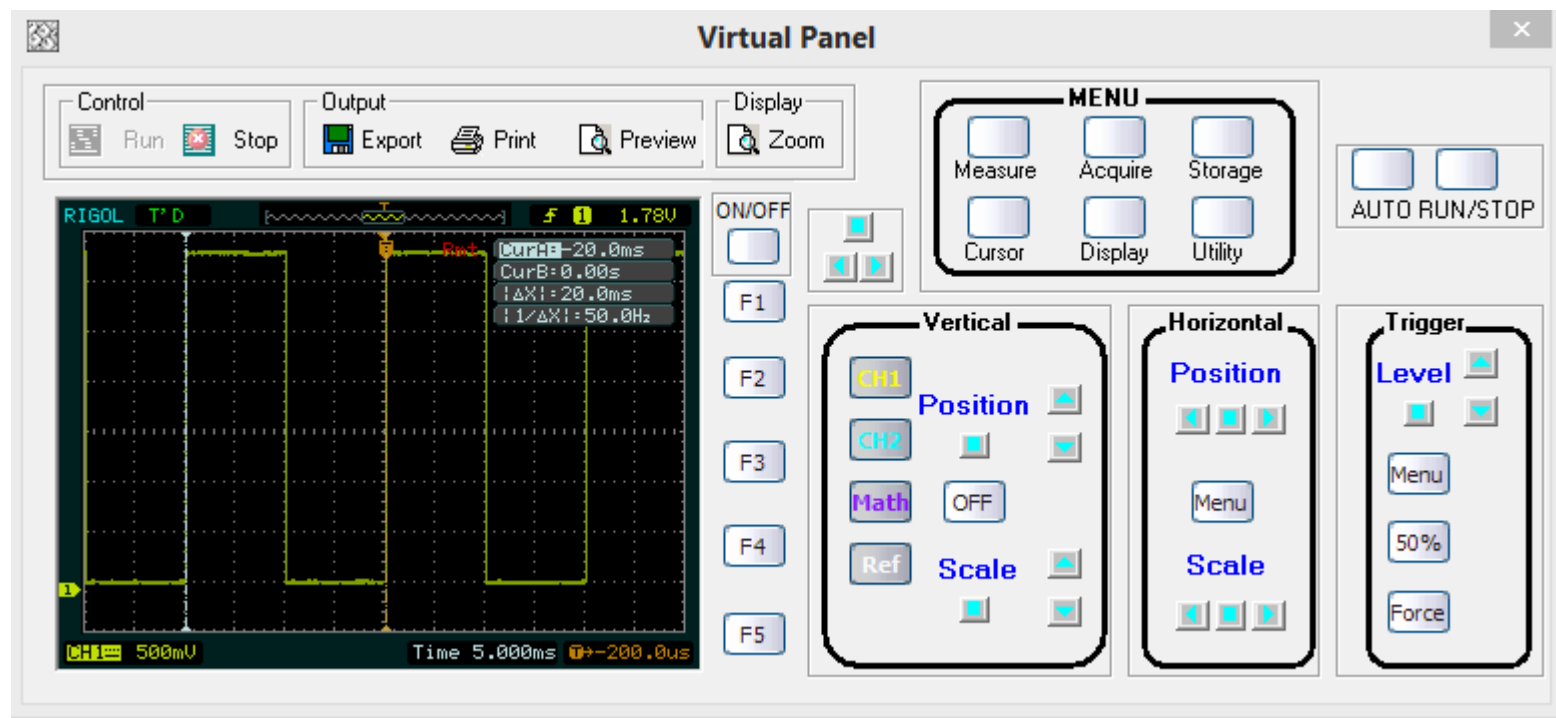
## PC aplikacija za osciloskop (USB povezava)



# Zaslon osciloskopa – meritev periode

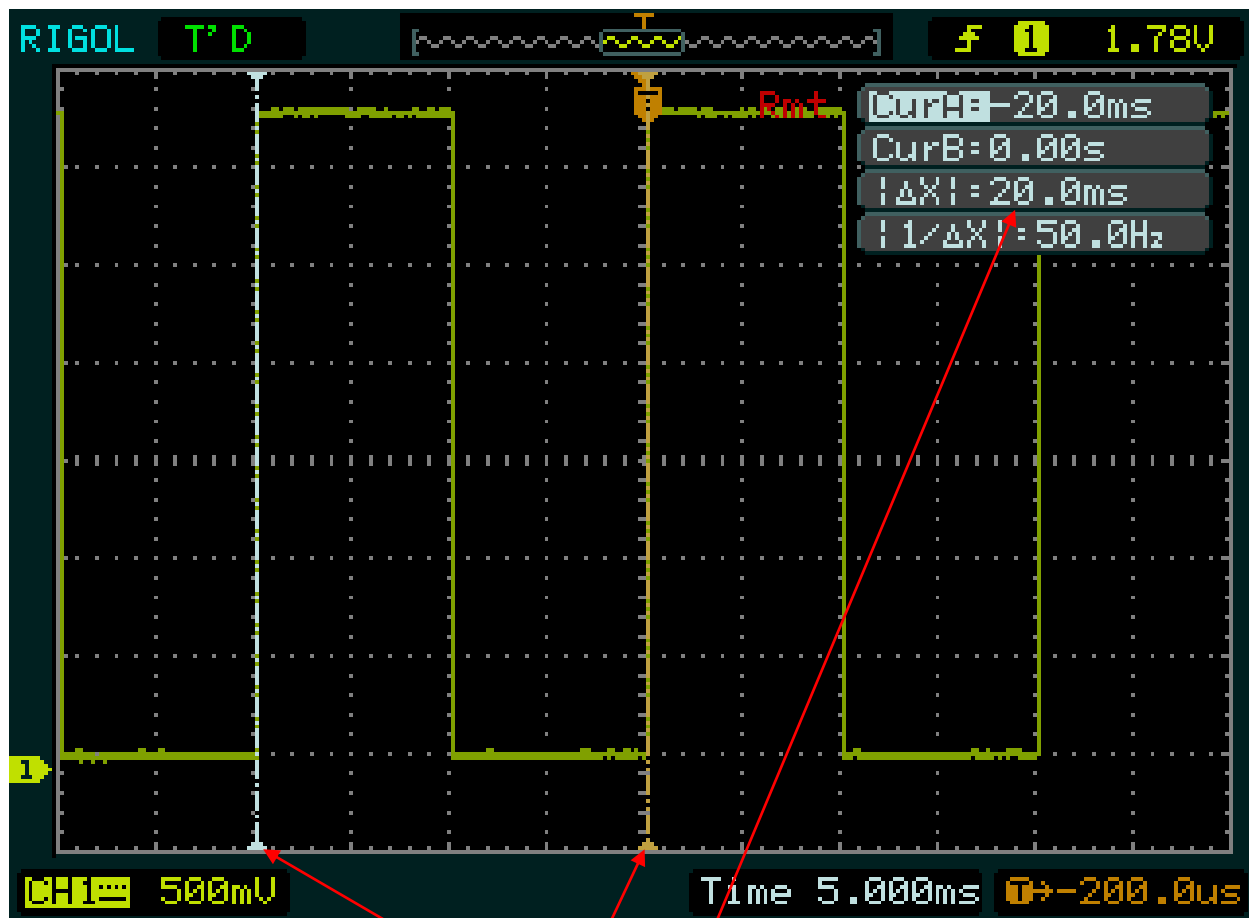


Programska  
nastavitve:

- Delay 10ms
- Perioda 20ms

Meritev periode signala:

- 20ms


# Zaslon osciloskopa – meritev amplitude

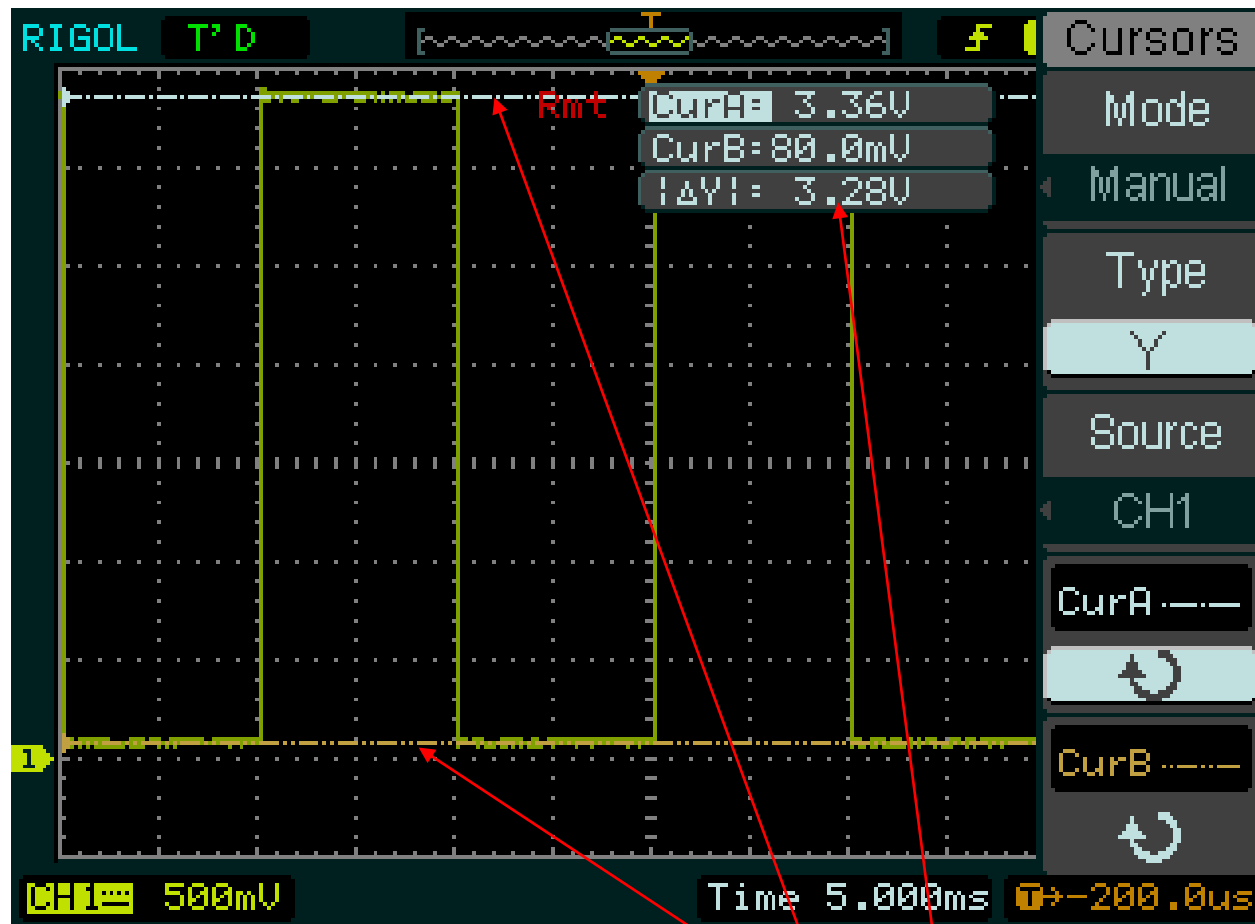



**Meritev amplitude signala:**

- **3.28V**


## Generator signalov

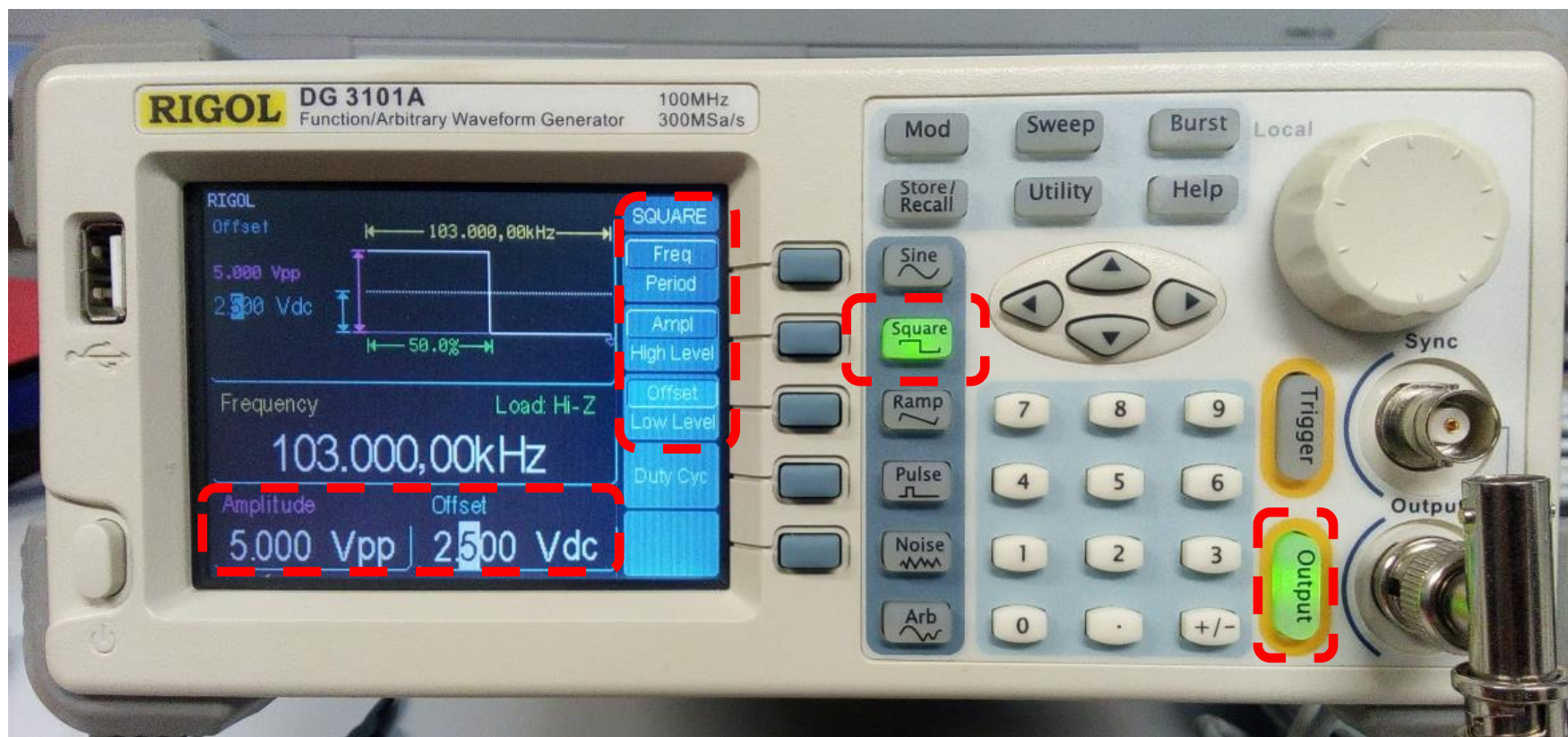

# Meritve prenosne linije

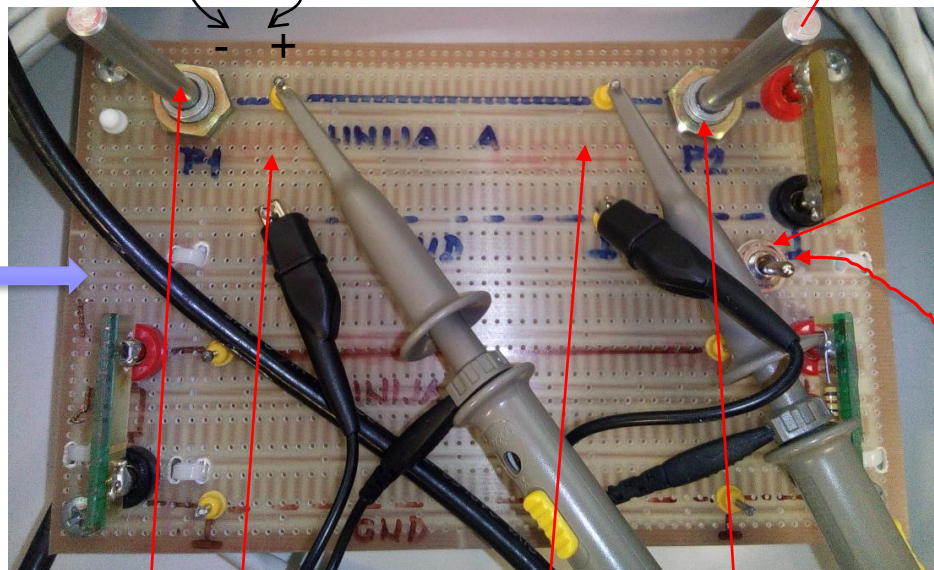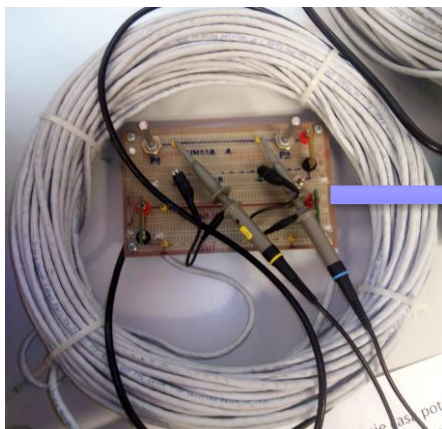

Srednji položaj:  
Odrpte sponke!

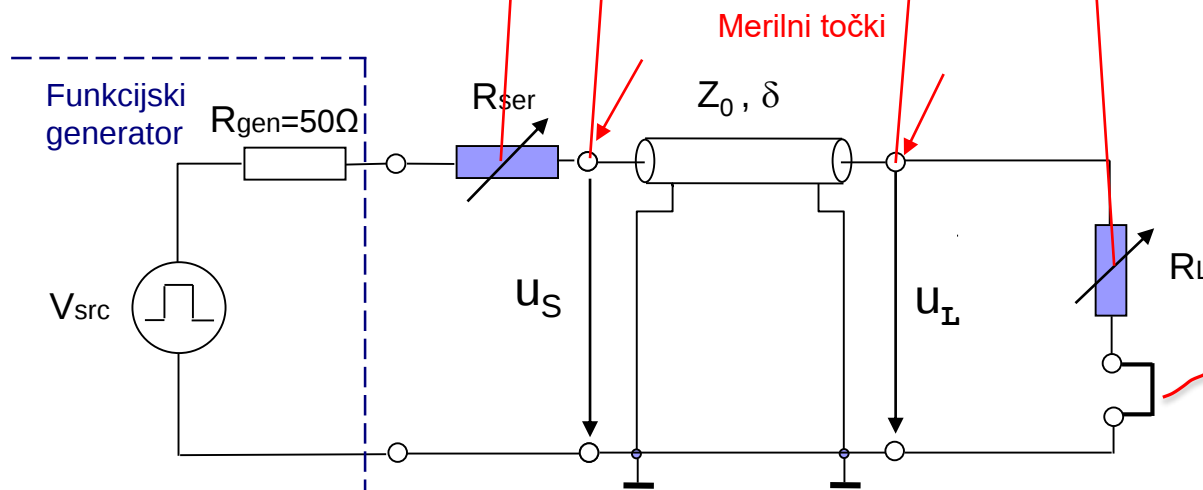

# Laboratorijska vaja 7 - LV1

- 7.0: Uvod v meritve prenosnih linij

- 7.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )

- 7.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )


- 7.3: LV1-3: Izziv - Meritev karakteristične upornosti linije drugače ( $R_0$ )

# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije



Impulzni generator uporabite kot izvor signala za napajanje linije, s pomočjo osciloskopa pa izmerite čas potovanja signala po liniji ( $\tau$ ). Razmislite ob kakšnih pogojh lahko najboljše opravite meritev ?

Izračunajte še dolžino prenosne linije, če poznate zakasnitev na enoto dolžine:

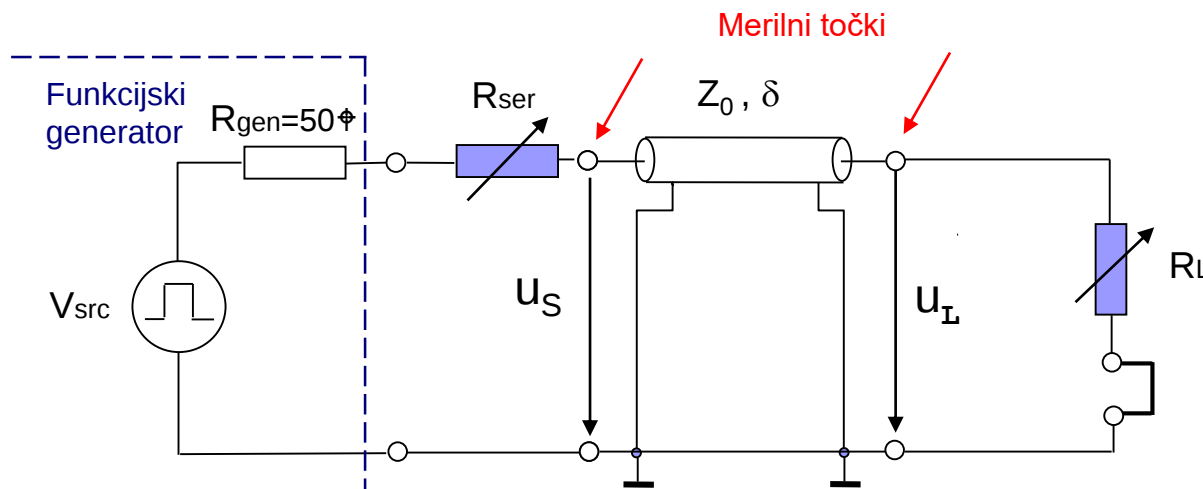- Koaksialni kabel  $\delta = 5,1\text{ns/m}$  ( $\approx 66\%$  svetlobne hitrosti)
- Parica (UTP Cat 5e)  $\delta = 4,8\text{ns/m}$  ( $\approx 69\%$  svetlobne hitrosti)



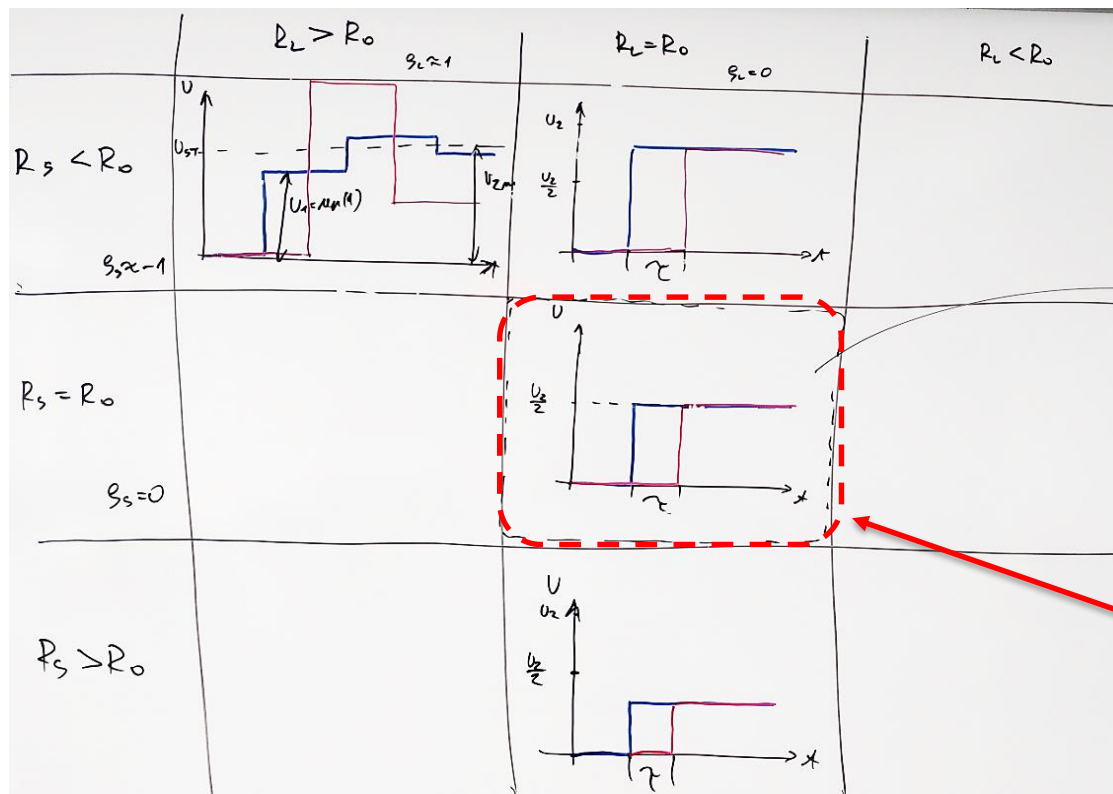
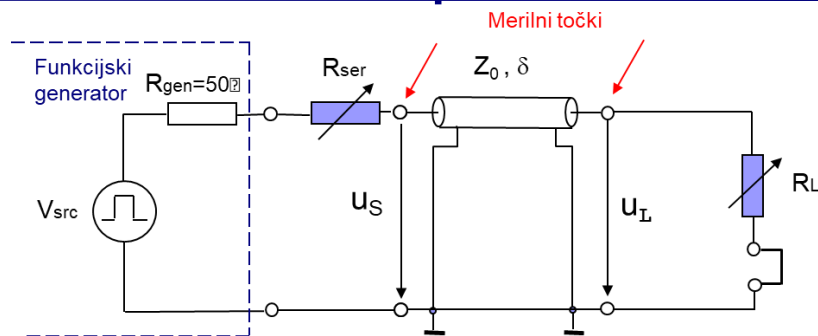
# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije


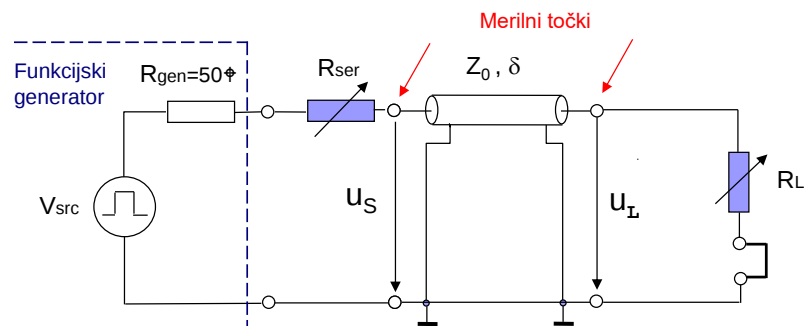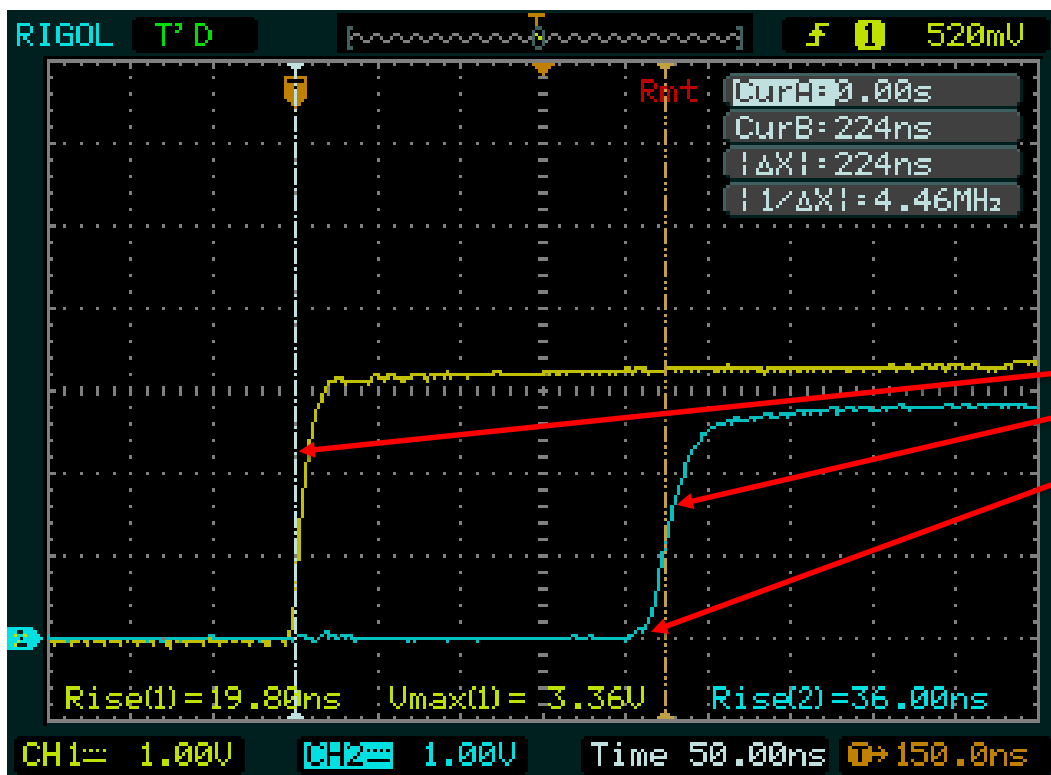
# LV 1.1: Meritev dolžine prenosne linije

Izračunajte še dolžino prenosne linije, če poznate zakasnitev na enoto dolžine:

- Koaksialni kabel  $\delta = 5,1\text{ns/m}$  ( $\approx 66\%$  svetlobne hitrosti)
- Parica (UTP Cat 5e)  $\delta = 4,8\text{ns/m}$  ( $\approx 69\%$  svetlobne hitrosti)



Strmini in  
točka meritve



# Laboratorijska vaja 7 - LV1

- 7.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 7.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 7.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )
- 7.3: LV1-3: Izziv - Meritev karakteristične upornosti linije drugače ( $R_0$ )
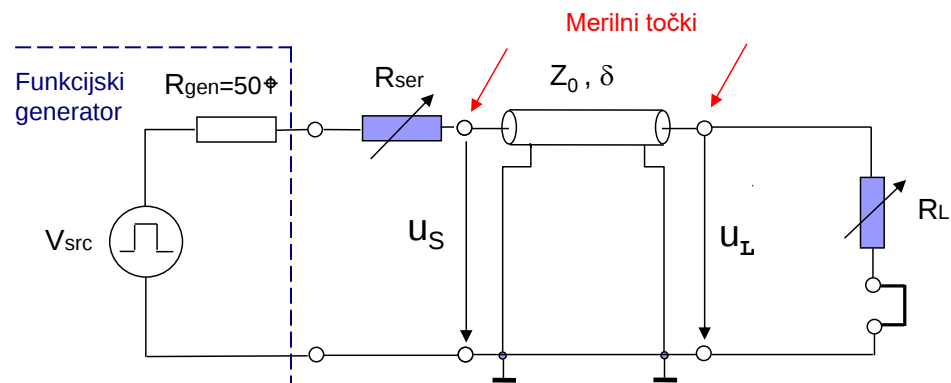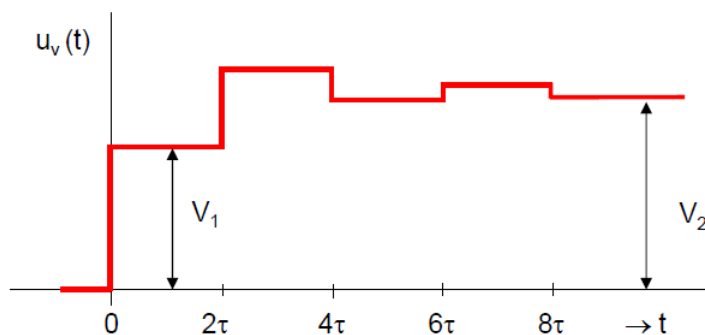
## LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije



Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

S pomočjo osciloskopa izmerite napetost prvega vala  $V_1 = u_v(0+)$  in napetost v stacionarnem stanju  $V_2 = u_v(t > 10\tau)$  na vходу linije ter izračunajte karakteristično upornost linije  $R_0$ .




Recept analize odbojev


ODBOJ

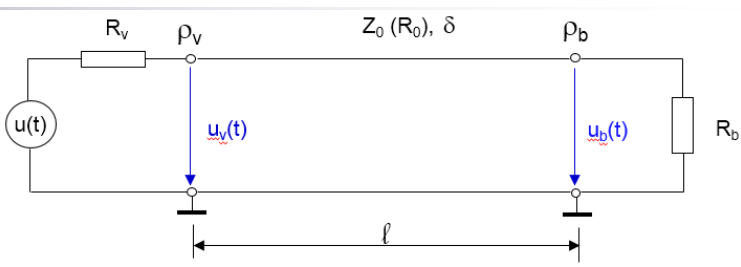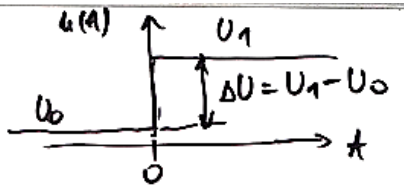

FAZE:

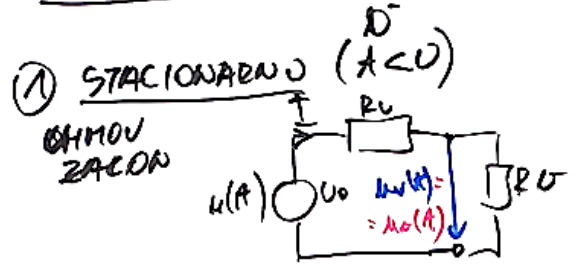

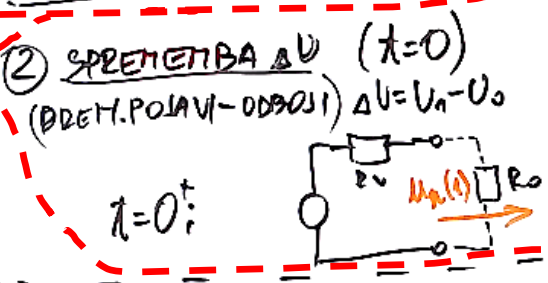
$$u_v(0^-) = u_B(0^-) = \frac{U_0}{R_v + R_{Bz}} \cdot R_{Bz}$$



STAC

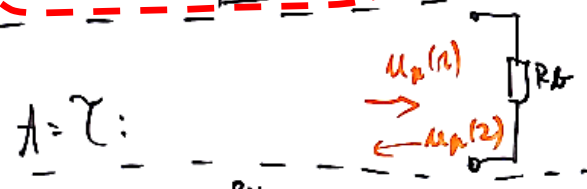
$$u_v(0^+) = u_v(0^-) + \frac{\Delta U}{R_v + R_0} \cdot R_0$$



STAC

PRIPOTOJE

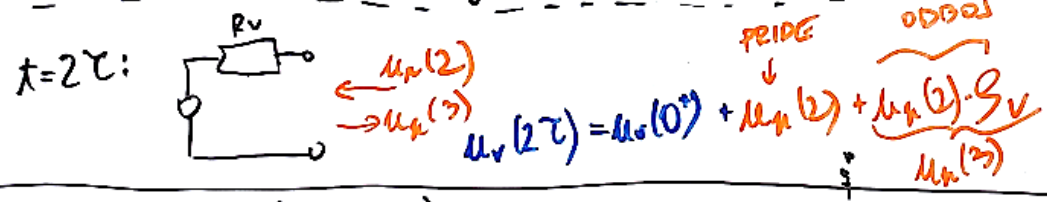
$$u_B(\tau) = u_B(0^-) + u_{R1}(\tau) + u_{R1}(\tau) \cdot S_{Bz}$$



PRIDE




ODBOJ
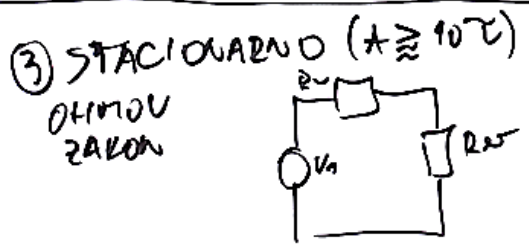
$$u_v(2\tau) = u_v(0^+) + u_{R2}(\tau) + u_{R2}(\tau) \cdot S_{vz}$$






$$u_v(10\tau^+) = u_B(10\tau^+) = \frac{U_1}{R_v + R_{Bz}} \cdot R_{Bz}$$

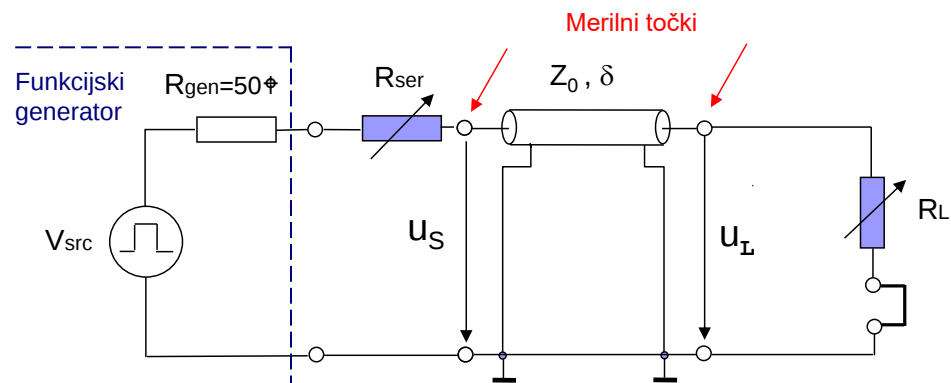
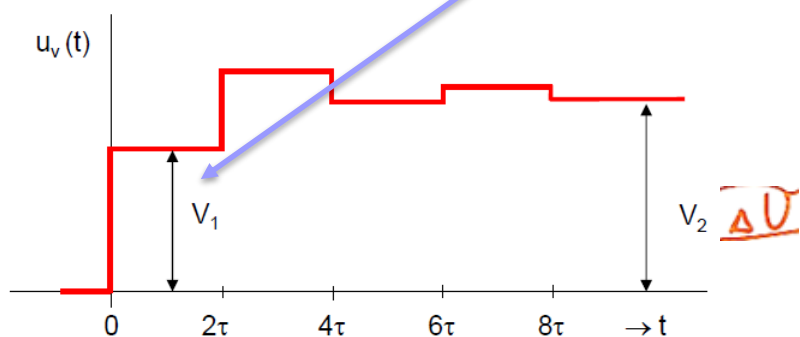
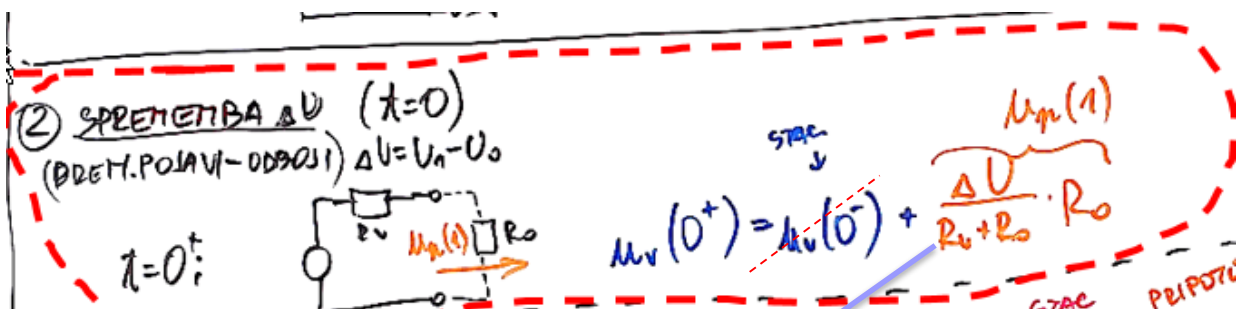
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije


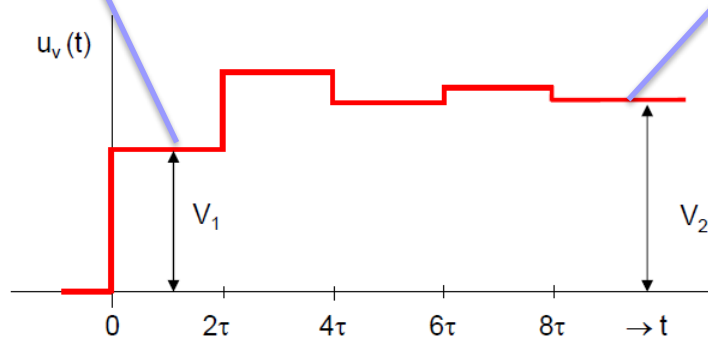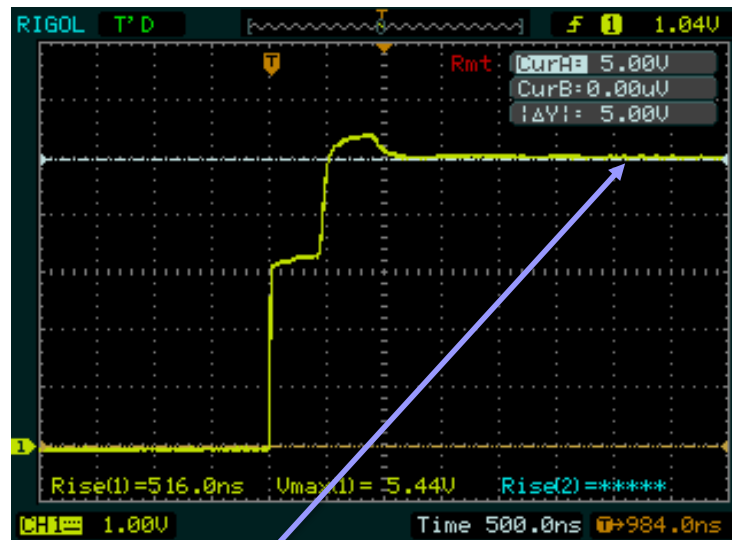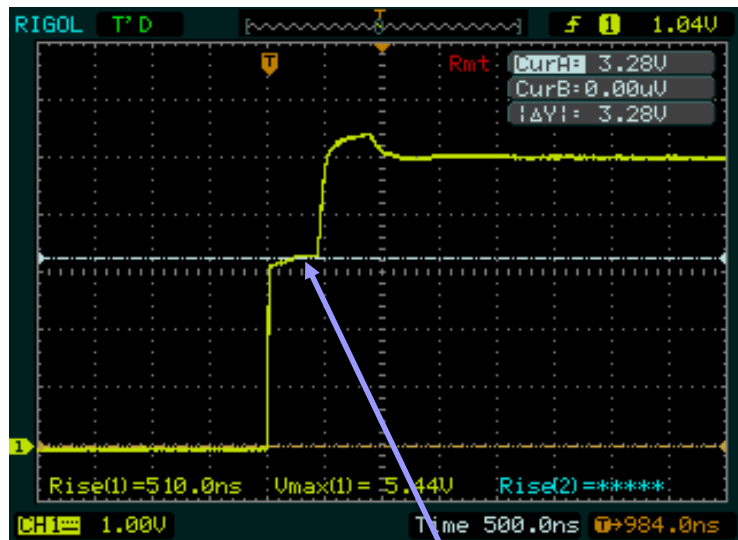
## LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije


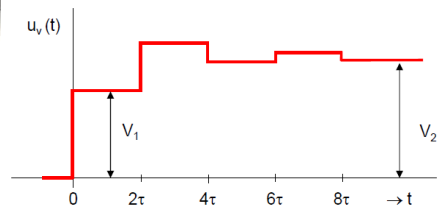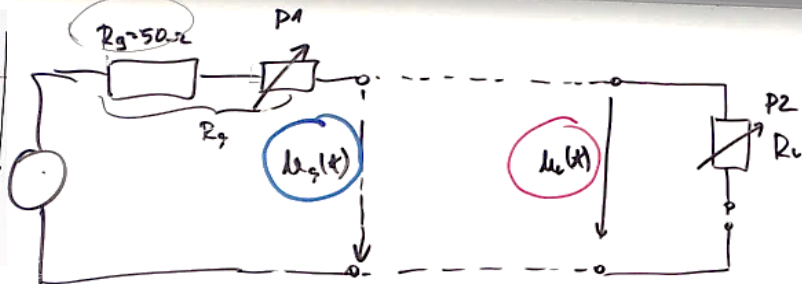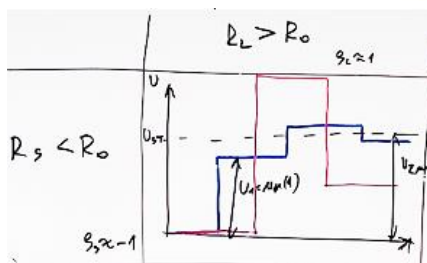
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije



$$\Delta U = U_2 - \Delta U = U_1$$

$$U_1(1) = \frac{\Delta U}{R_0 + R_s} \cdot R_0$$

$$U_1 = \frac{\Delta U}{R_0 + R_s} \cdot R_0 \quad | \cdot (R_0 + R_s)$$

$$(R_0 + R_s) U_1 = \Delta U \cdot R_0$$

$$R_0 \cdot U_1 + R_s \cdot U_1 = \Delta U \cdot R_0$$

$$R_0 (U_1 - \Delta U) = -R_s \cdot U_1$$

$$R_0 (\Delta U - U_1) = R_s \cdot U_1$$

$$R_0 = \frac{U_1 \cdot R_s}{\Delta U - U_1}$$



$$U_{2m} = U_2$$

$$R_L = \infty$$


$$U_{2m} \approx U_2 = \Delta U$$

$$U_0(0^-) = 0V$$

$$U_0(0^+) = U_1(1) = U_1$$

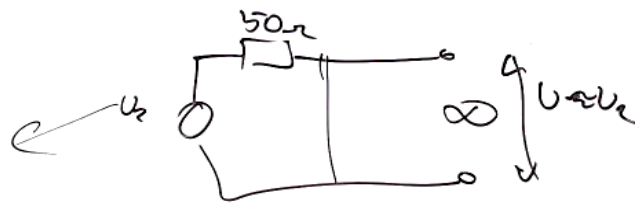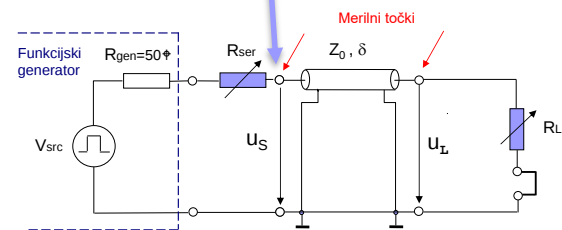
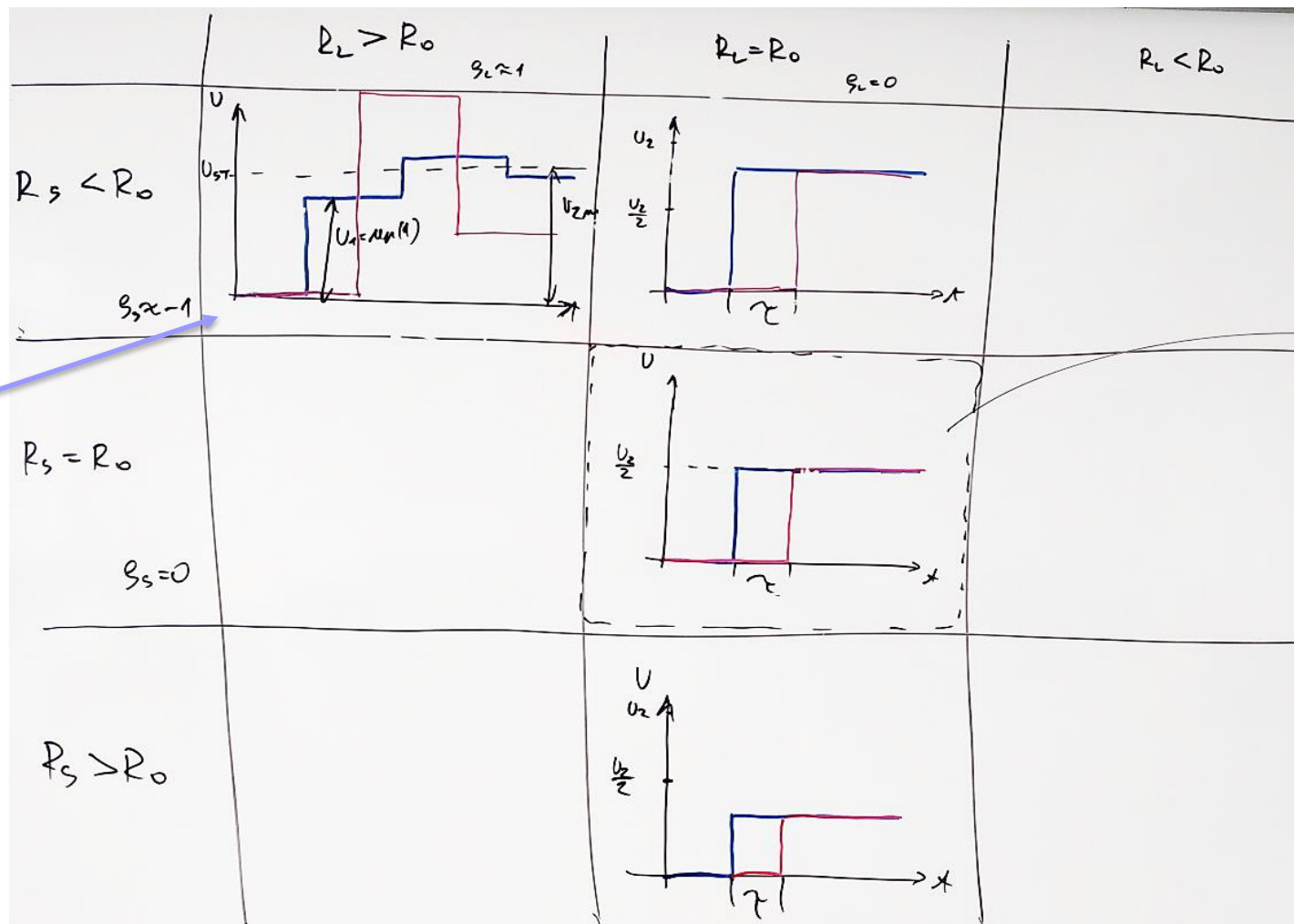
# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije



## LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

Nastavitev generatorja



Agilent 33120A  
15 MHz Function /  
Arbitrary Waveform Generator

### User's Guide

#### Output Termination

Applies only to output amplitude and offset voltage. The function generator has a fixed output impedance of 50 ohms on the **OUTPUT** terminal. You can specify whether **you** are terminating the output into a 50 ohm load or an open circuit. Incorrect impedance matching between the function generator and your load will result in an amplitude or offset which does not match the specified signal level.

- Output termination: **50Ω** or High impedance. *The default is 50Ω.* See the table on page 59 for a list of amplitude limits for all functions.
- If you specify a 50 ohm termination but are actually terminating into an open circuit, the displayed output will be *twice* the value specified. For example, if you set the offset to 100 mVdc (and specify a 50 ohm termination) but are actually terminating the output into an open circuit, the actual displayed offset will be 200 mVdc.

Shift

Menu On/Off

1 Turn on the menu.

A: MOD MENU

> > >

2 Move across to the **SYS MENU** choice on this level. Ⓢ<sup>1</sup>

D: SYS MENU

∇

3 Move down a level to the **OUT TERM** command.

1: OUT TERM

∇ >

4 Move down a level and then across to the **HIGH Z** choice. Ⓢ<sup>1</sup>

With the output termination set to "HIGH Z", the function generator allows you to set the unloaded (open circuit) output voltage.

HIGH Z

Enter

5 Save the change and turn off the menu.

# LV 1.2: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je  $R_{IZH}=50\Omega$ , na izhodu linije pa pustite odprte sponke  $R_b = \infty$ .

Nastavitev generatorja

## RIGOL

DG4000 Series

User's Guide

Function/Arbitrary Waveform Generator

### 5. CH1 Output

BNC connector with  $50\Omega$  nominal output impedance.

When **Output1** is enabled (the backlight turns on), this connector output waveform according to the current configuration of CH1.



## RIGOL


DG3000 Series Function/Arbitrary

User's Guide

Waveform Generator
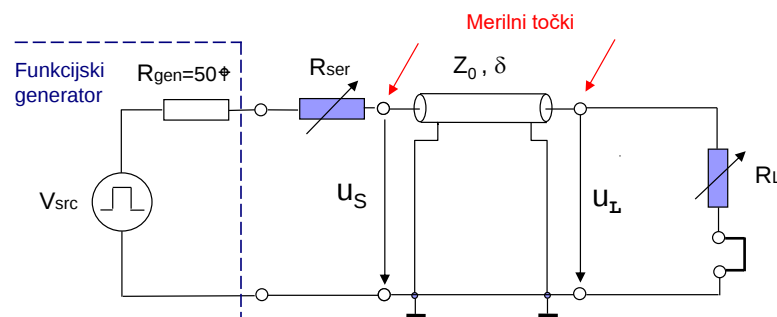
### 1. To Set the Output Load

For the [Output] Connector on the Front panel, the Generator has a built-in  $50\Omega$  series impedance. If the actual load does not match the set one, the displayed amplitude and offset are incorrect. This function is used to match the displayed voltage with the expected one.




# Laboratorijska vaja 7 - LV1

- 7.0: Uvod v meritve prenosnih linij
- 7.1: LV1-1: Meritev dolžine linije ( $l$ )
- 7.2: LV1-2: Meritev karakteristične upornosti linije ( $R_0$ )
- 7.3: LV1-3: Izziv - Meritev karakteristične upornosti linije drugače ( $R_0$ )
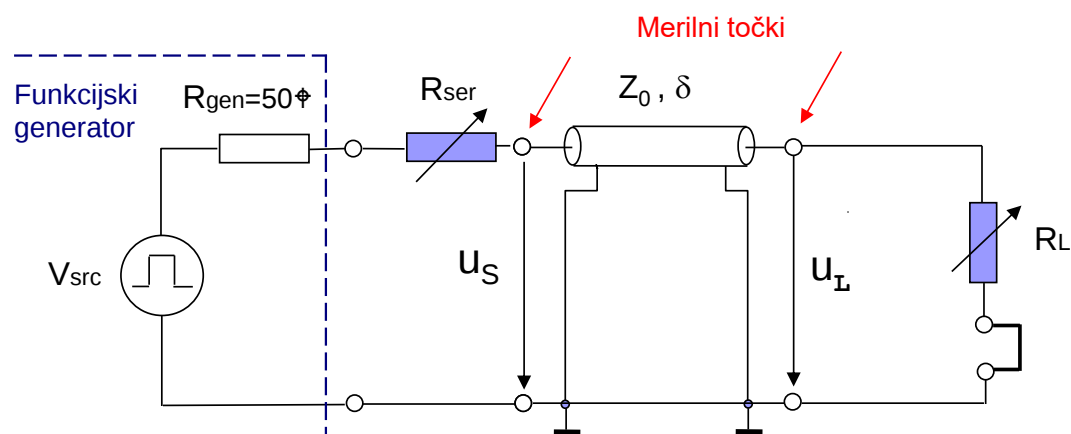
## LV 1.3: Meritev karakteristične upornosti prenosne linije

**Izziv:** ali bi lahko še na kakšen drug način izmerili karakteristično upornost linije ?



## VHODNO – IZHODNE NAPRAVE

### POROČILO Z LABORATORIJSKIH VAJ

*LAB. VAJA LV1, LV2*

*Dolžina linije, karakteristična impedanca, odboji*

PRIIMEK IN IME


\_\_\_\_\_

VPISNA ŠTEVILKA

\_\_\_\_\_

SKUPINA ŠT.

\_\_\_\_\_

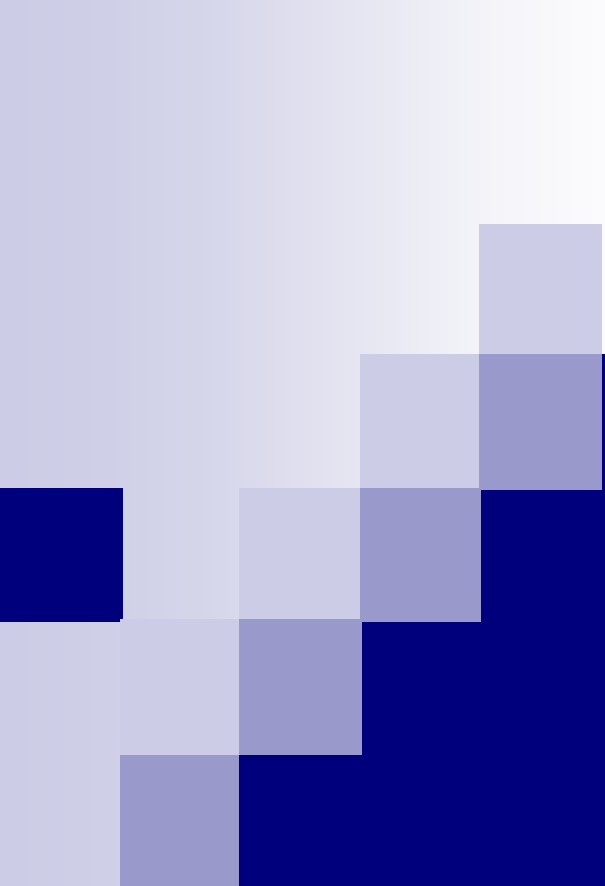

# Vhodno izhodne naprave


Laboratorijski vaja 8 - LV2

Meritve različnih situacij z odboji

# Laboratorijska vaja 8 - LV2

- 8.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 8.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 8.3: Odboji v praksi - omejevanje (zaključitve, „slew rate“)

# Meritve prenosne linije

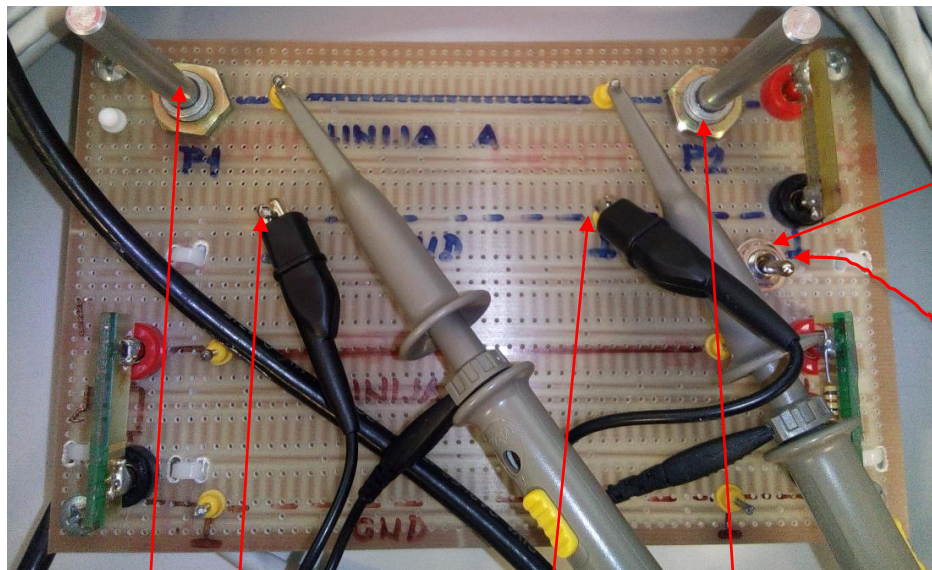


Stikala – položaji:

- 0 ...  $R_L = R(P2)$
- Srednji položaj: odprte sponke ( $R_L = \infty$ )
- 1 ...  $R_L = R(P2) + 22E$

Potenciometri:


$R(P1) = 0 \dots 500E$

$R(P2) = 0 \dots 500E$

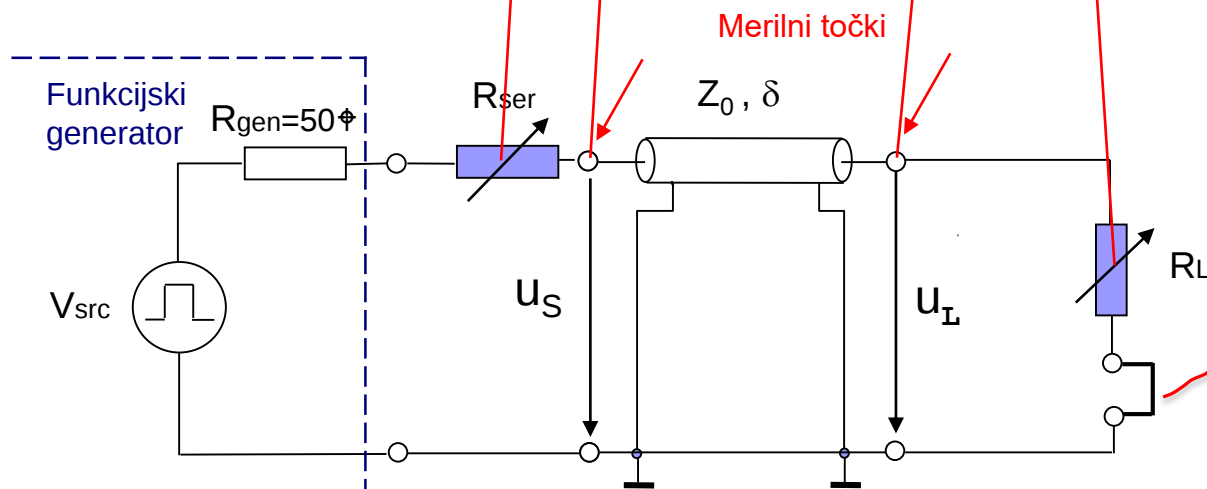
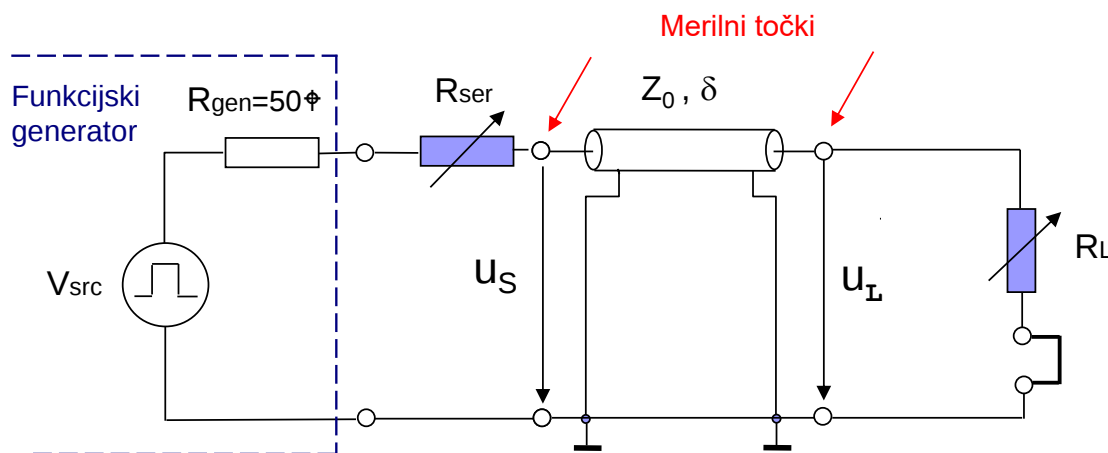
## LV 2-1: Merjenje odbojev pri različnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije



- Impulzni generator uporabite kot izvor signala za napajanje linije, z osciloskopom pa določite potek signala in izmerite napetostne nivoje na vhodu v linijo in na izhodu. Izhodna upornost impulznega generatorja je  $R_{\text{gen}} = 50\Omega$ .




- Izmerite in narišite potek  $u_S(t)$  in  $u_L(t)$  za vseh devet kombinacij  $R_S$  in  $R_L$ . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

| ----        | $R_L > R_0$ | $R_L = R_0$ | $R_L < R_0$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $R_S < R_0$ |             |             |             |
| $R_S = R_0$ |             |             |             |
| $R_S > R_0$ |             |             |             |

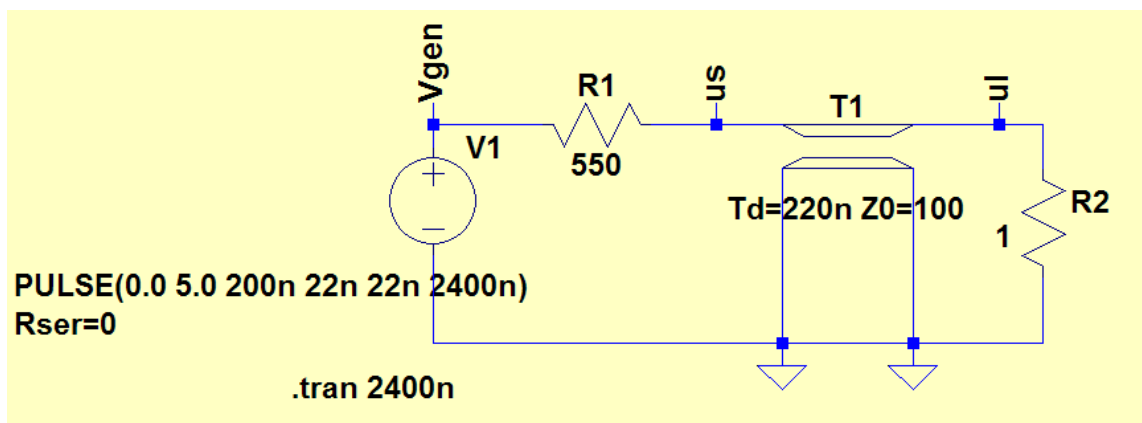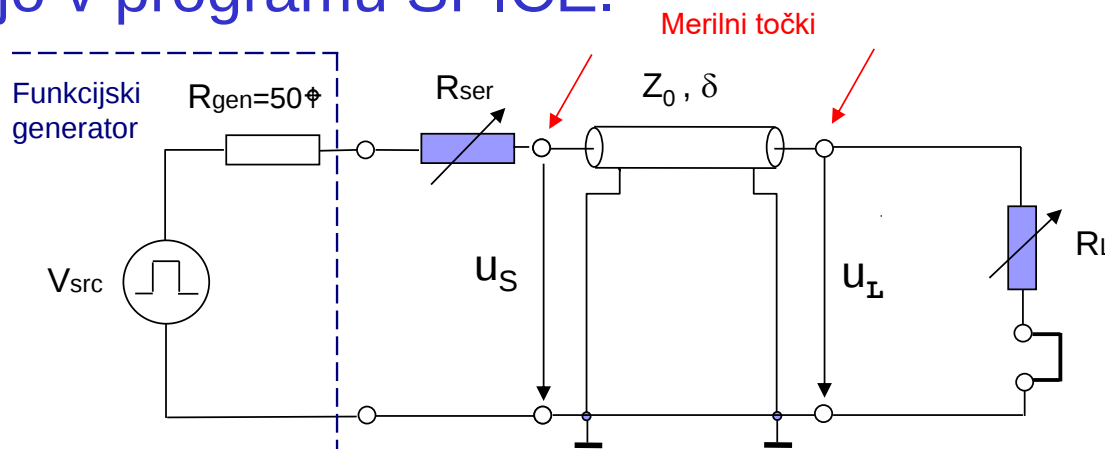Izmerite in narišite potek  $u_S(t)$  in  $u_L(t)$  za vseh devet kombinacij  $R_S$  in  $R_L$ . Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.



## (LV2) - Merjenje odbojev na liniji

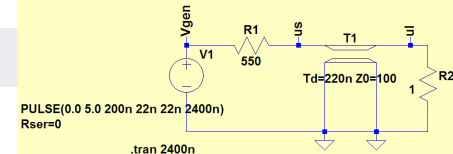

... Vse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.

SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50..550 \Omega$ ,  $R_L = 1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

$R_0 = 100 \Omega$   
 $R_L, R_S = 0, 50, 500 \Omega$

$R_L > R_0$ ,  $R_L = 500 \Omega$   
 $\rho_L = 0.666$  (poz. odboj)

$R_L = R_0$   
 $\rho_L = 0$  (ni odboja)

$R_L < R_0$ ,  $R_L = 1 \Omega$   
 $\rho_L = -0.98$  (neg. odboj)




Višje potujoče napetosti

$R_S < R_0$

$R_S = 50 \Omega$

$\rho_S = -0.333$




[0.5V/razdelek]

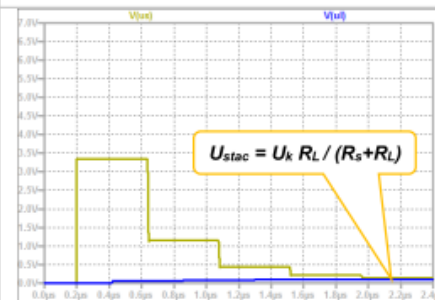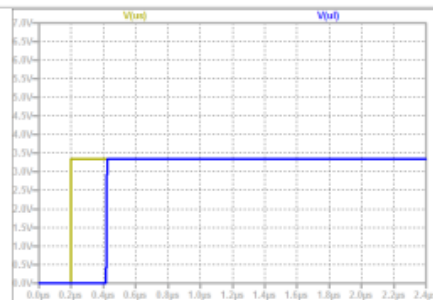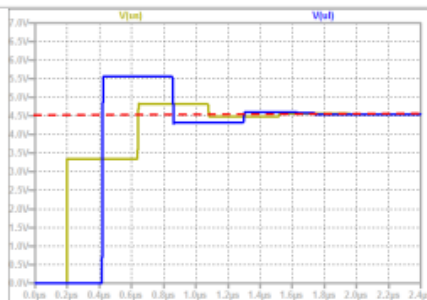

$R_S = R_0$

$\rho_S = 0$

[0.5V/razdelek]

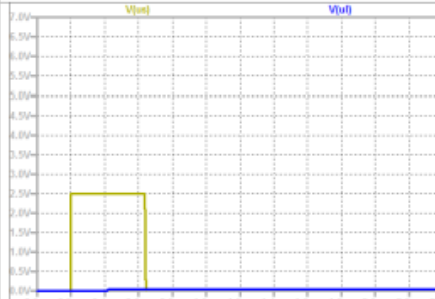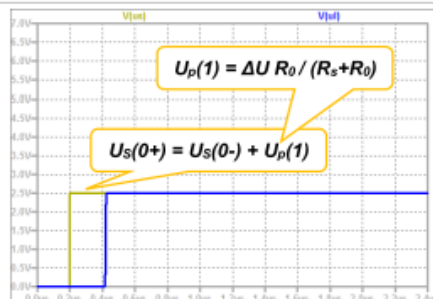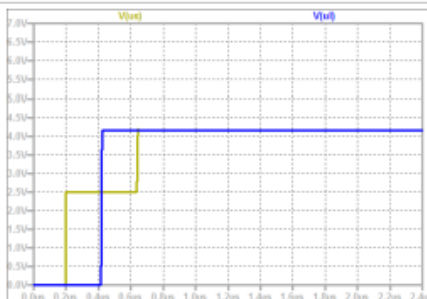




Nizke potujoče napetosti

$R_S > R_0$

$R_S = 550 \Omega$


$\rho_S = 0.692$

[0.5V/razdelek]

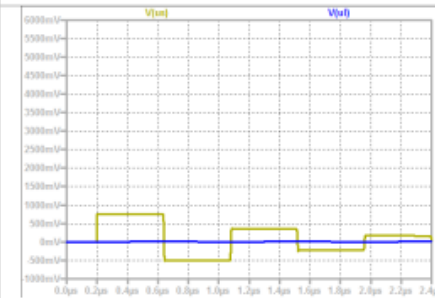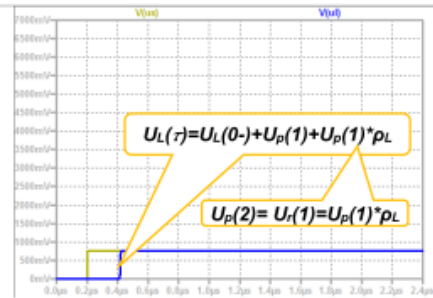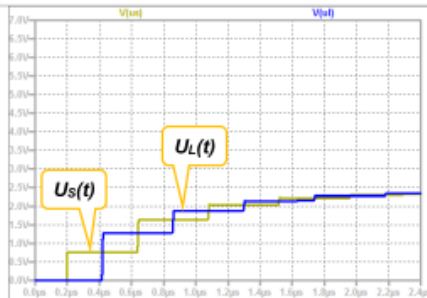

## (LV2) - Merjenje odbojev na liniji

...še s praktičnimi meritvami.

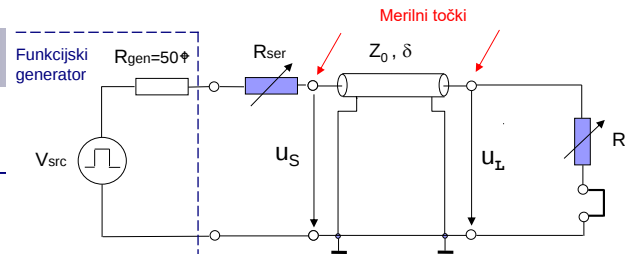

- Stikala – položaji:
- 0 ...  $RL = R(P2)$
  - Srednji položaj: odprte sponke ( $RL = \infty$ )
  - 1 ...  $RL = R(P2) + 22\Omega$

Potenciometri:

$R(P1) = 0 \dots 500\Omega$   
 $R(P2) = 0 \dots 500\Omega$

Slike osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50 \dots 550 \Omega$ ,  $R_L = 1 \dots 500 \Omega$  ( $R_{gen} = 50 \Omega$ ) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo 1τ se pojavi tudi na izhodu.




Višje potujoče napetosti

$R_0 = 100\Omega$   
 $R_L, R_S = 0, 50, 500\Omega$

$R_L > R_0, R_L = 500\Omega$   
 $\rho_L = 0.666$  (poz. odboj)


$R_L = R_0$   
 $\rho_L = 0$  (ni odboja)

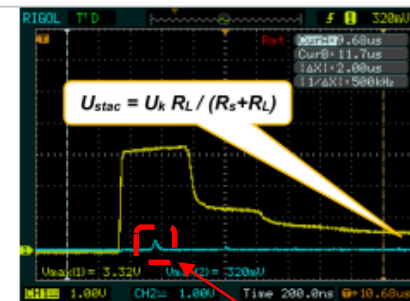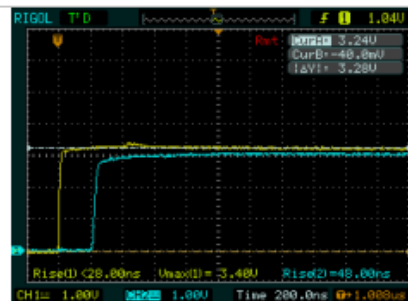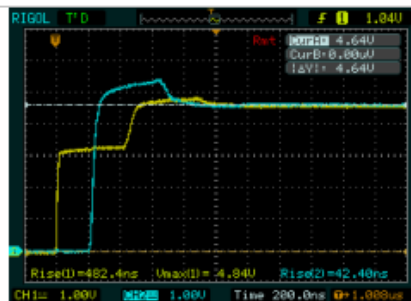$R_L < R_0, R_L = 1\Omega$   
 $\rho_L = -0.98$  (neg. odboj)



$R_S < R_0$   
 $R_S = 50 \Omega$   
 $\rho_S = -0.333$   
 [1V/razdelek]



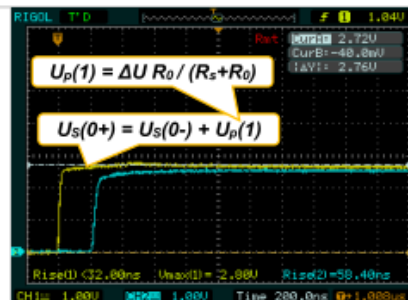
$R_S = R_0$   
 $\rho_S = 0$   
 [1V/razdelek]




Odboj  
 $\rho \approx -1$

Nizke potujoče napetosti

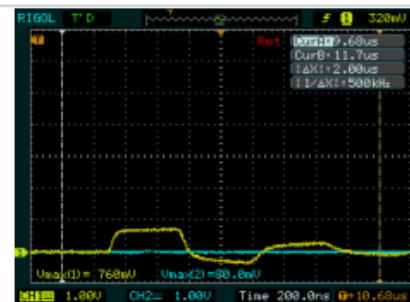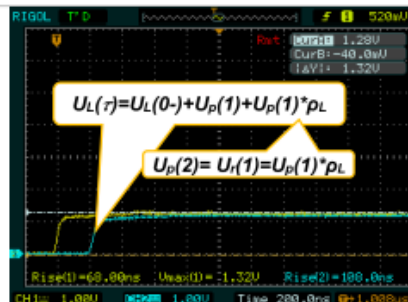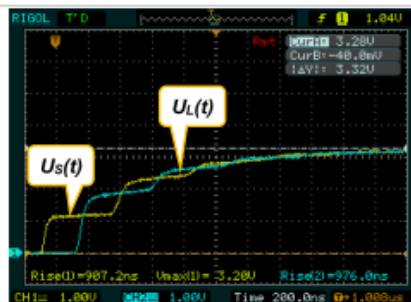$R_S > R_0$   
 $R_S = 550 \Omega$   
 $\rho_S = 0.692$   
 [1V/razdelek]



# Primerjava: Simulacija - Meritve.

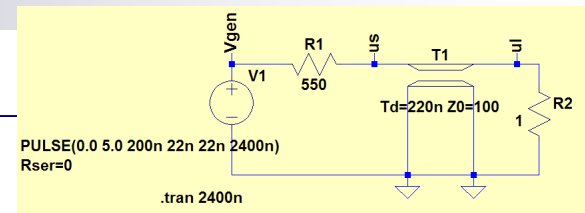

SPICE Simulacije slik iz osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50..550 \Omega$ ,  $R_L = 1..500 \Omega$

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

$R_0 = 100 \Omega$   
 $R_L, R_S = 0, 50, 500 \Omega$

$R_L > R_0, R_L = 500 \Omega$   
 $\rho_L = 0.666$  (poz. odboj)

$R_L = R_0$   
 $\rho_L = 0$  (ni odboja)





$R_L < R_0, R_L = 1 \Omega$   
 $\rho_L = -0.98$  (neg. odboj)

Višje potujoče napetosti!

$R_S < R_0$

$R_S = 50 \Omega$   
 $\rho_S = -0.333$

[0.5V/razdelek]

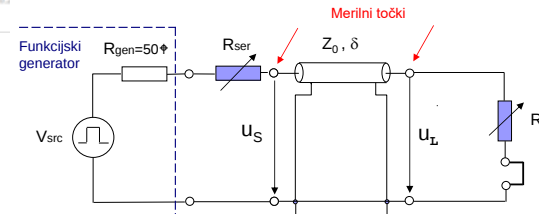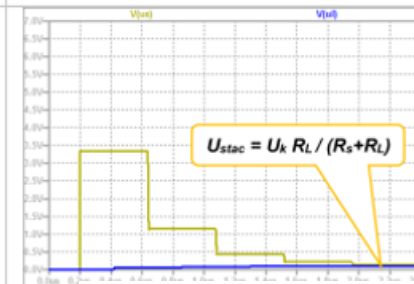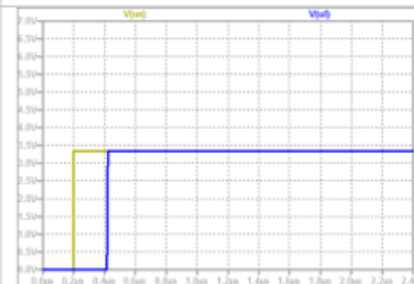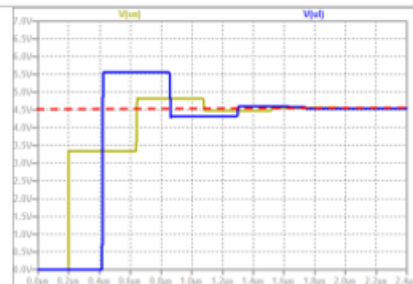

Slike osciloskopa: UTP kabel,  $R_S = 50..550 \Omega$ ,  $R_L = 1..500 \Omega$  ( $R_{gen} = 50 \Omega$ ) UTP

Napetost se že pravilno porazdeli, z zakasnitvijo  $1\tau$  se pojavi tudi na izhodu.

$R_0 = 100 \Omega$   
 $R_L, R_S = 0, 50, 500 \Omega$

$R_L > R_0, R_L = 500 \Omega$   
 $\rho_L = 0.666$  (poz. odboj)

$R_L = R_0$   
 $\rho_L = 0$  (ni odboja)




$R_L < R_0, R_L = 1 \Omega$   
 $\rho_L = -0.98$  (neg. odboj)

Višje potujoče napetosti!

$R_S < R_0$

$R_S = 50 \Omega$   
 $\rho_S = -0.333$

[1V/razdelek]

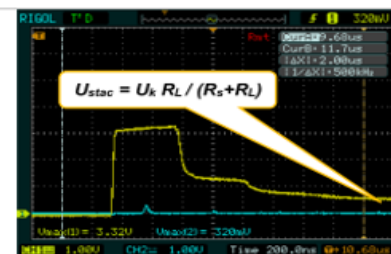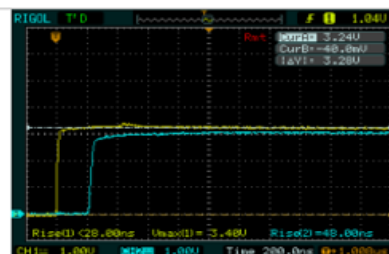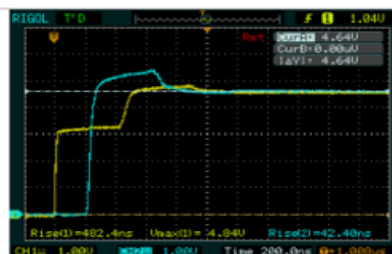


# Laboratorijska vaja 8 - LV2

- 8.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )


- 8.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev

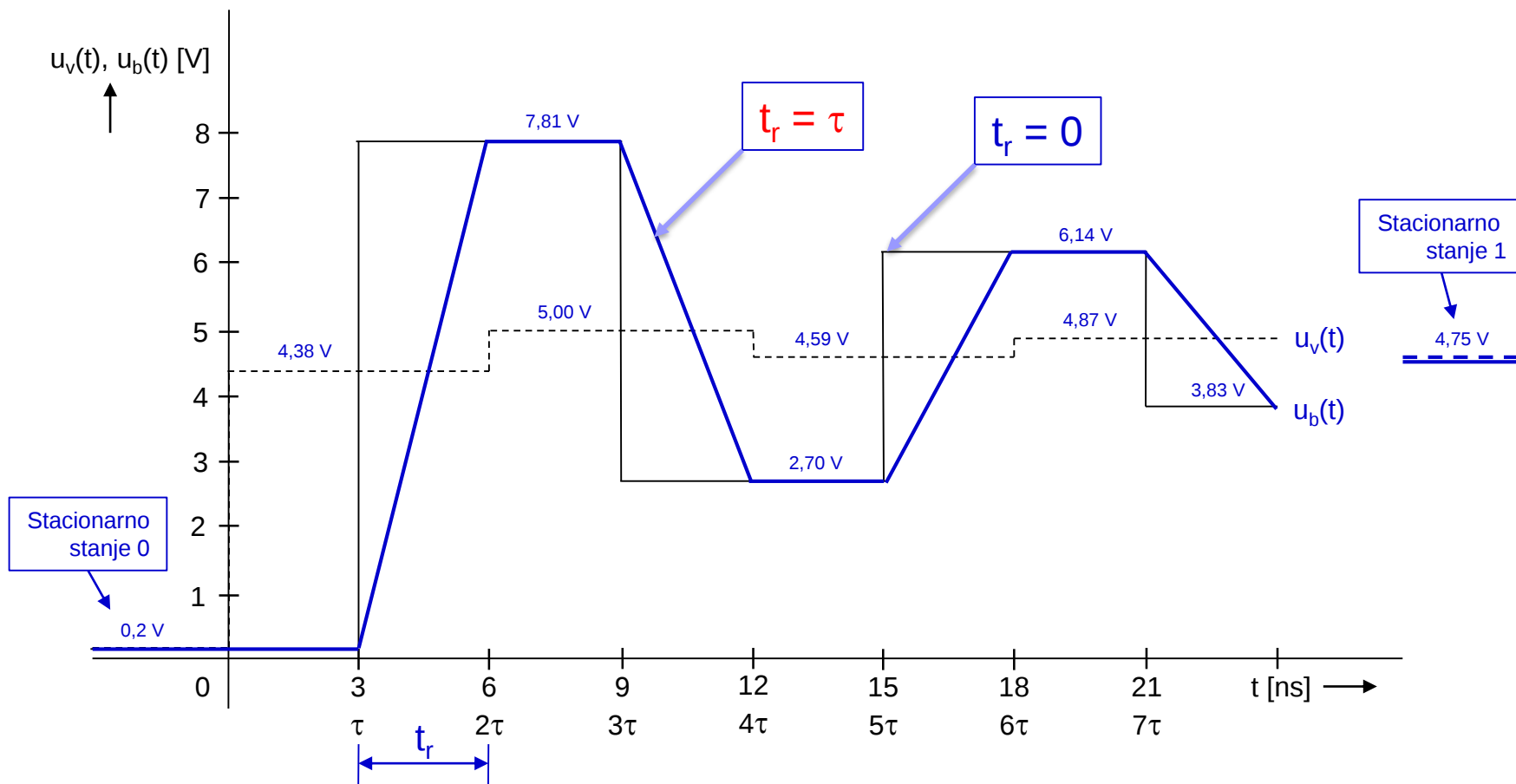- 8.3: Odboji v praksi - omejevanje (zaključitve, „slew rate“)


Časovni diagram poteka napetosti na izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = \tau$ .



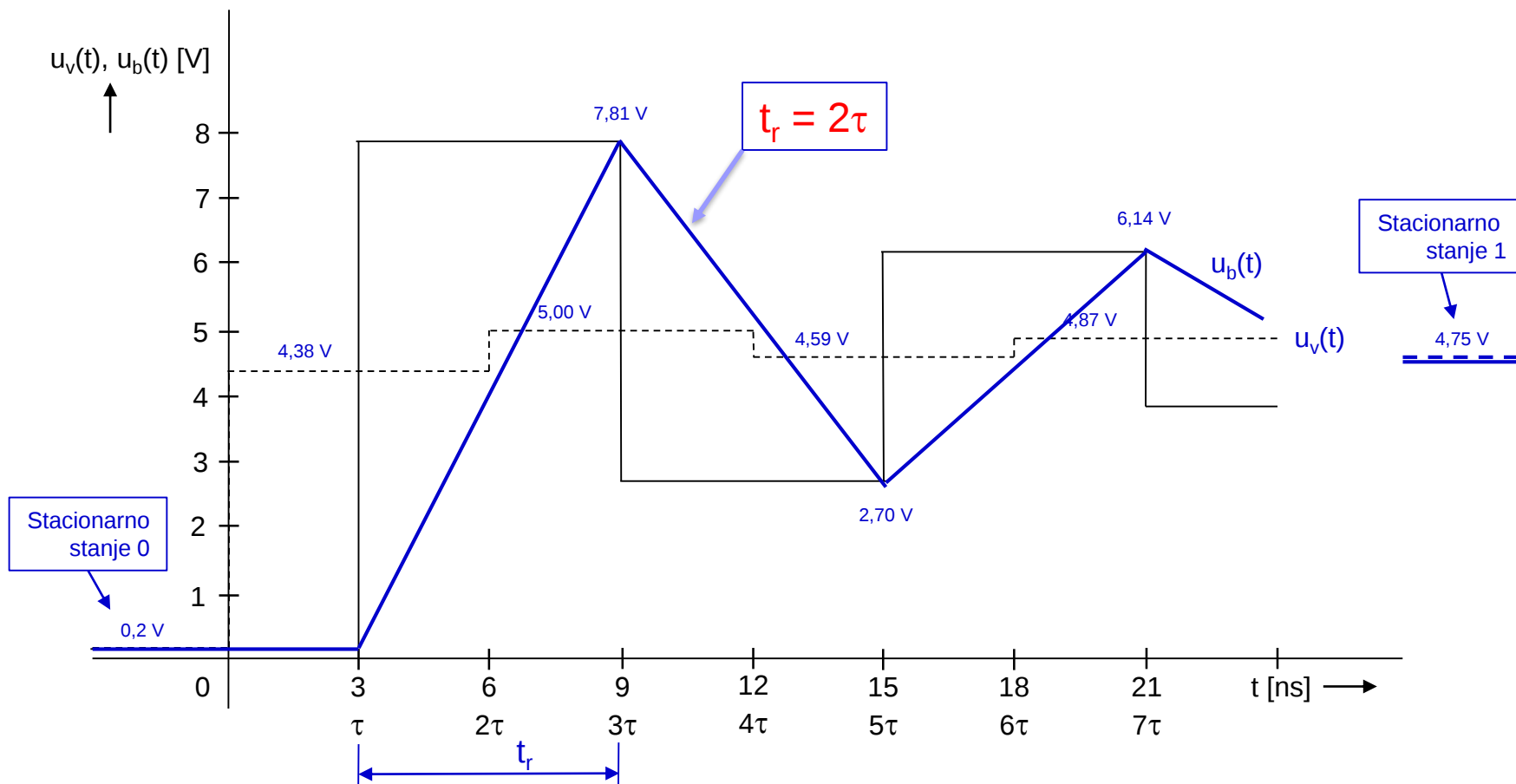Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = 2\tau$



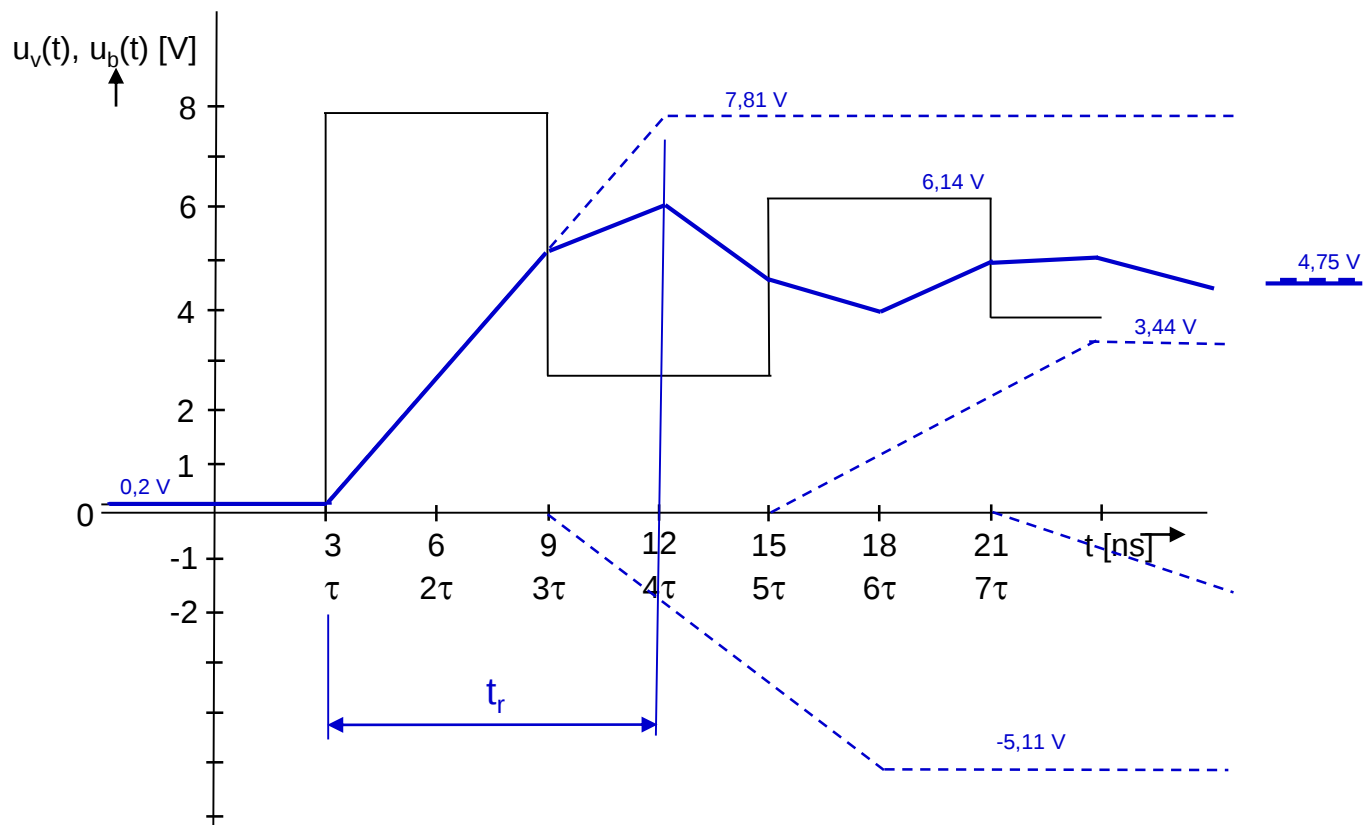Časovni diagram poteka napetosti izhodu iz linije do časa  $t = 7\tau$ , če je čas vzpona signala enak času potovanja signala po liniji  $t_r = 3\tau$  ( $t_r > 2\tau$ )



- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala  $t_r$  in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti  $t_r$  se odboji začnejo manjšati?

- Na impulznem generatorju spreminjajte čas vzpona signala  $t_r$  in opazujte vpliv na odboje.
- Pri kateri vrednosti  $t_r$  se odboji začnejo manjšati?
- Prikaz meritev :





# Laboratorijska vaja 8 - LV2

- 8.1: LV2 : Meritve odbojev (razmerja  $R_v$ ,  $R_b$ )
- 8.2: LV2 : Vpliv časa vzpona/padca – omejevanje odbojev
- 8.3: Odboji v praksi - omejevanje (zaključitve, „slew rate“)

# Primer omejitve časa vzpona/padca – RS232

## RS-232 oddajnik/sprejemnik - ADM 3222

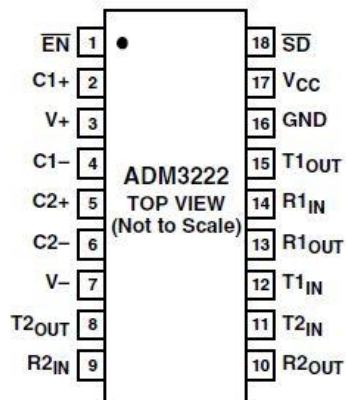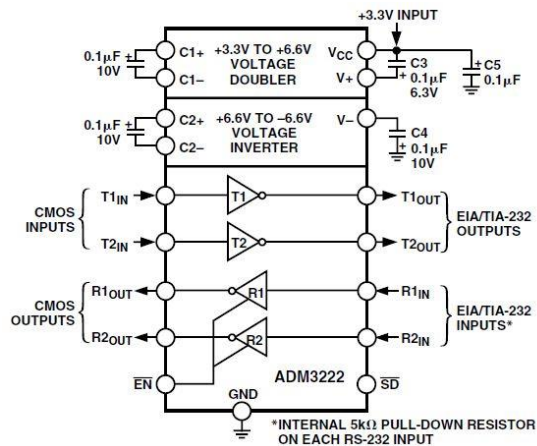

Slew Rate: max 30V/us

VIN - LV

### ADM3202/ADM3222/ADM1385—SPECIFICATIONS

( $V_{CC} = +3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$ ,  $C1-C4 = 0.1 \mu\text{F}$ . All specifications  $T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$  unless otherwise noted.)

| Parameter                                    | Min                   | Typ  | Max | Unit | Test Conditions/Comments                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DC CHARACTERISTICS                           |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Operating Voltage Range                      | 3.0                   | 3.3  | 5.5 | V    | No Load<br>R <sub>L</sub> = 3 kΩ to GND                                                                                                                                                       |                                                                         |
| V <sub>CC</sub> Power Supply Current         |                       | 1.3  | 2.1 | mA   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Shutdown Supply Current                      |                       | 8    | 10  | mA   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|                                              |                       | 0.01 | 0.5 | μA   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| LOGIC                                        |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Input Logic Threshold Low, V <sub>INL</sub>  | 2.0                   |      | 0.8 | V    | T <sub>IN</sub>                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Input Logic Threshold High, V <sub>INH</sub> |                       |      |     | V    | T <sub>IN</sub>                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CMOS Output Voltage Low, V <sub>OL</sub>     |                       |      | 0.4 | V    | I <sub>OUT</sub> = 1.6 mA                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| CMOS Output Voltage High, V <sub>OH</sub>    | V <sub>CC</sub> - 0.6 |      |     | V    | I <sub>OUT</sub> = -1 mA                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| Input Leakage Current                        |                       | 0.01 | ±1  | μA   | T <sub>IN</sub> = GND to V <sub>CC</sub> *                                                                                                                                                    |                                                                         |
| Output Leakage Current                       |                       |      | ±10 | μA   | Receivers Disabled                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| RS-232 RECEIVER                              |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| EIA-232 Input Voltage Range                  | -30                   |      | +30 | V    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| EIA-232 Input Threshold Low                  | 0.6                   | 1.2  |     | V    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| EIA-232 Input Threshold High                 |                       | 1.6  | 2.4 | V    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| EIA-232 Input Hysteresis                     |                       | 0.4  |     | V    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| EIA-232 Input Resistance                     | 3                     | 5    | 7   | kΩ   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| RS-232 TRANSMITTER                           |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Output Voltage Swing (RS-232)                | ±5.0                  | ±5.2 |     | V    | V <sub>CC</sub> = 3.3 V. All Transmitter Outputs Loaded with 3 kΩ to Ground<br>V <sub>CC</sub> = 3.0 V<br>V <sub>CC</sub> = 0 V, V <sub>OUT</sub> = ±2 V<br>SD = Low, V <sub>OUT</sub> = 12 V |                                                                         |
| Output Voltage Swing (RS-562)                | ±3.7                  |      |     | V    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Transmitter Output Resistance                | 300                   |      |     | Ω    |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| RS-232 Output Short Circuit Current          |                       | ±15  |     | mA   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Output Leakage Current                       |                       |      | ±25 | μA   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| TIMING CHARACTERISTICS                       |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Maximum Data Rate                            | 460                   |      |     | kbps | V <sub>CC</sub> = 3.3 V, R <sub>L</sub> = 3 kΩ to 7 kΩ, C <sub>L</sub> = 50 pF to 1000 pF. One Tx Switching                                                                                   |                                                                         |
| Receiver Propagation Delay                   |                       |      |     | μs   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| TPHL                                         |                       | 0.4  | 1   | μs   | R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 1000 pF                                                                                                                                               |                                                                         |
| TPLH                                         |                       | 0.4  | 1   | μs   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Transmitter Propagation Delay                |                       | 300  | 750 | ns   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Receiver Output Enable Time                  |                       | 200  |     | ns   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Receiver Output Disable Time                 |                       | 200  |     | ns   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Transmitter Skew                             |                       | 30   |     | ns   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Receiver Skew                                |                       | 300  |     | ns   |                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Transition Region Slew Rate                  |                       |      |     |      |                                                                                                                                                                                               | Measured from +3 V to -3 V or -3 V to +3 V,<br>V <sub>CC</sub> = +3.3 V |
|                                              | 6                     | 10   | 30  | V/μs |                                                                                                                                                                                               | R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 1000 pF, T <sub>A</sub> = +25°C |
|                                              | 4                     | 10   | 30  | V/μs |                                                                                                                                                                                               | R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 2500 pF, T <sub>A</sub> = +25°C |

\*ADM1385: Input leakage current typically  $-10 \mu\text{A}$  when  $T_{IN} = \text{GND}$ .

Specifications subject to change without notice.

## Laboratorijska vaja (LV4): Očesni vzorec, RS232, SPI

### ADM3202/ADM3222/ADM1385—SPECIFICATIONS

( $V_{CC} = +3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$ ,  $C1-C4 = 0.1 \mu\text{F}$ . All specifications  $T_{MIN}$  to  $T_{MAX}$  unless otherwise noted.)

| Parameter                                    | Min  | Typ                   | Max | Unit | Test Conditions/Comments                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC CHARACTERISTICS                           |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Operating Voltage Range                      | 3.0  | 3.3                   | 5.5 | V    | No Load<br>R <sub>L</sub> = 3 kΩ to GND                                                                                                                                                                                       |
| V <sub>CC</sub> Power Supply Current         |      | 1.3                   | 2.1 | mA   |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |      | 8                     | 10  | mA   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Shutdown Supply Current                      |      | 0.01                  | 0.5 | μA   |                                                                                                                                                                                                                               |
| LOGIC                                        |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Input Logic Threshold Low, V <sub>INL</sub>  | 2.0  |                       | 0.8 | V    | T <sub>IN</sub>                                                                                                                                                                                                               |
| Input Logic Threshold High, V <sub>INH</sub> |      |                       |     | V    | T <sub>IN</sub>                                                                                                                                                                                                               |
| CMOS Output Voltage Low, V <sub>OL</sub>     |      |                       | 0.4 | V    | I <sub>OUT</sub> = 1.6 mA                                                                                                                                                                                                     |
| CMOS Output Voltage High, V <sub>OH</sub>    |      | V <sub>CC</sub> - 0.6 |     | V    | I <sub>OUT</sub> = -1 mA                                                                                                                                                                                                      |
| Input Leakage Current                        |      | 0.01                  | ±1  | μA   | T <sub>IN</sub> = GND to V <sub>CC</sub> *                                                                                                                                                                                    |
| Output Leakage Current                       |      |                       | ±10 | μA   | Receivers Disabled                                                                                                                                                                                                            |
| RS-232 RECEIVER                              |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| EIA-232 Input Voltage Range                  | -30  |                       | +30 | V    |                                                                                                                                                                                                                               |
| EIA-232 Input Threshold Low                  | 0.6  | 1.2                   |     | V    |                                                                                                                                                                                                                               |
| EIA-232 Input Threshold High                 |      | 1.6                   | 2.4 | V    |                                                                                                                                                                                                                               |
| EIA-232 Input Hysteresis                     |      | 0.4                   |     | V    |                                                                                                                                                                                                                               |
| EIA-232 Input Resistance                     | 3    | 5                     | 7   | kΩ   |                                                                                                                                                                                                                               |
| RS-232 TRANSMITTER                           |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Output Voltage Swing (RS-232)                | ±5.0 | ±5.2                  |     | V    | V <sub>CC</sub> = 3.3 V. All Transmitter Outputs Loaded with 3 kΩ to Ground<br>V <sub>CC</sub> = 3.0 V<br>V <sub>CC</sub> = 0 V, V <sub>OUT</sub> = ±2 V<br>SD = Low, V <sub>OUT</sub> = 12 V                                 |
| Output Voltage Swing (RS-562)                | ±3.7 |                       |     | V    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmitter Output Resistance                | 300  |                       |     | Ω    |                                                                                                                                                                                                                               |
| RS-232 Output Short Circuit Current          |      | ±15                   |     | mA   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Output Leakage Current                       |      |                       | ±25 | μA   |                                                                                                                                                                                                                               |
| TIMING CHARACTERISTICS                       |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum Data Rate                            | 460  |                       |     | kbps | V <sub>CC</sub> = 3.3 V, R <sub>L</sub> = 3 kΩ to 7 kΩ, C <sub>L</sub> = 50 pF to 1000 pF. One Tx Switching                                                                                                                   |
| Receiver Propagation Delay                   |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
| TPHL                                         |      | 0.4                   | 1   | μs   | R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 1000 pF                                                                                                                                                                               |
| TPLH                                         |      | 0.4                   | 1   | μs   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmitter Propagation Delay                |      | 300                   | 750 | ns   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Receiver Output Enable Time                  |      | 200                   |     | ns   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Receiver Output Disable Time                 |      | 200                   |     | ns   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmitter Skew                             |      | 30                    |     | ns   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Receiver Skew                                |      | 300                   |     | ns   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Transition Region Slew Rate                  |      |                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 6    | 10                    | 30  | V/μs | Measured from +3 V to -3 V or -3 V to +3 V,<br>V <sub>CC</sub> = +3.3 V<br>R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 1000 pF, T <sub>A</sub> = +25°C<br>R <sub>L</sub> = 3 kΩ, C <sub>L</sub> = 2500 pF, T <sub>A</sub> = +25°C |
|                                              | 4    | 10                    | 30  | V/μs |                                                                                                                                                                                                                               |

\*ADM1385: Input leakage current typically  $-10 \mu\text{A}$  when  $T_{IN} = \text{GND}$ .

Specifications subject to change without notice.

# Primeri zaključevanj linij:

## ■ SCSI


- Aktivni - vgrajen regulator napetosti



## ■ CAN - Controller Area Network


## ■ RS485

- Pasivni - upor 120 ohm

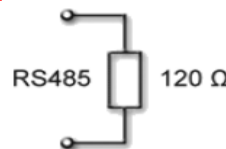

## ■ Ethernet coaxial 10BASE2

- Pasivni - upor 50 ohm (BNC terminator)

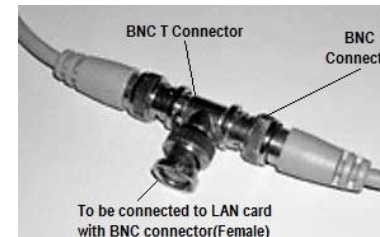

To be connected to LAN card with BNC connector(Female)



## ■ Antenski kabel

- Pasivni - upor 75 ohm



## ■ Unibus, MIL-STD-1553

## ■ CPE-SDRAM povezave ->

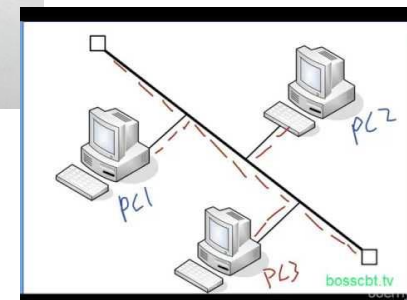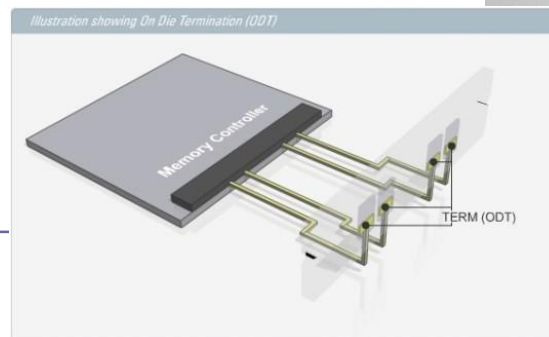


# Dodatek: CPE-SDRAM (zmogljiva povezava)

## DRAM Termination

- DDR (SSTL - mat. plošča)
- DDR2,3 (ODT – moduli):
  - 50, 75, 150 Ohms (DDR2)
  - 40, 60, 120 Ohms (DDR3)
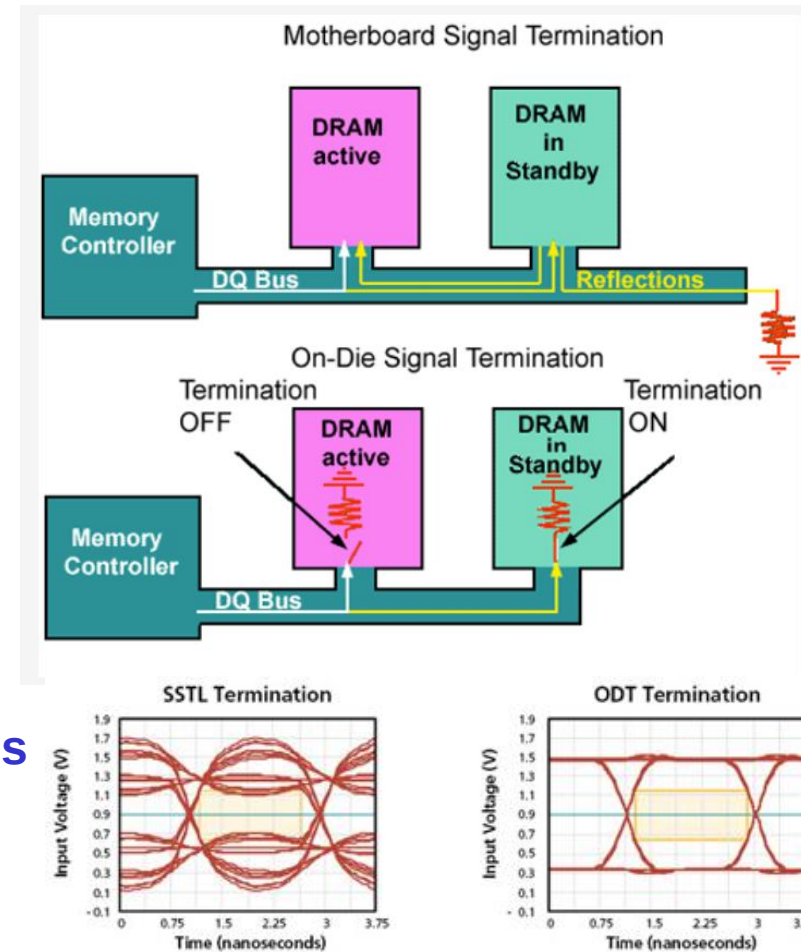
## Priporočila Samsung (DDR2):

- Single memory module / channel : **150 ohms**
- Two memory modules / channels
  - DDR2-400 / 533 memory : **75 ohms**
  - DDR2-667 / 800 memory : **50 ohms**



# Dodatek: CPE-SDRAM (zmogljiva povezava)

Illustration showing termination off the die



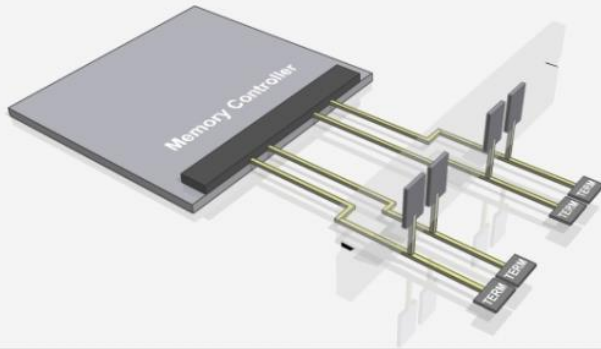



Illustration showing On Die Termination (ODT)

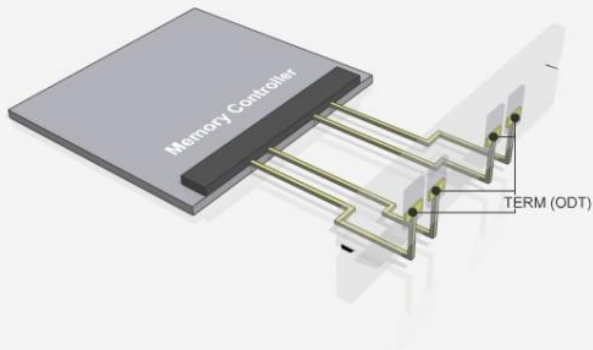


Motherboard Signal Termination

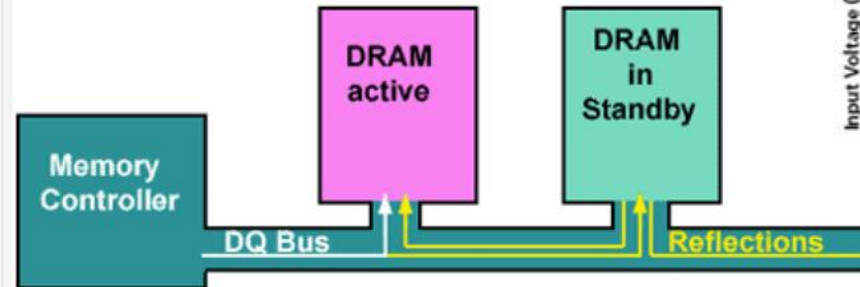


SSTL Termination

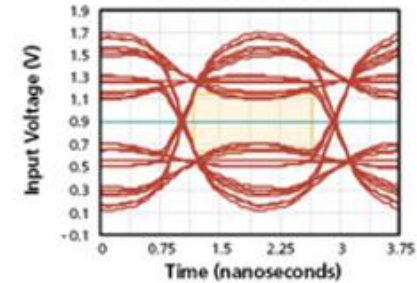

On-Die Signal Termination

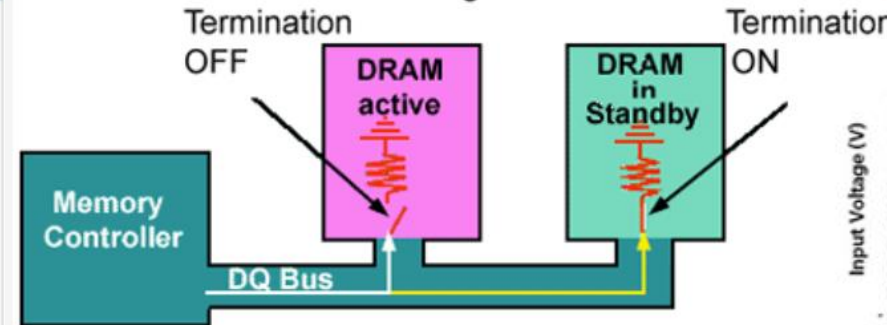



ODT Termination

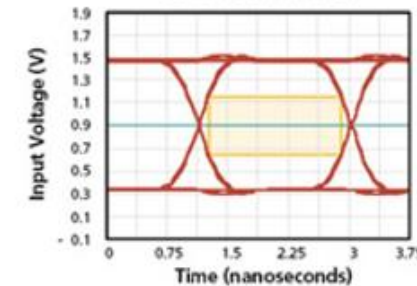



# Dodatek: Zaključevanje v praksi

## ■ Razlike v izvedbi (matična pl. vs. On-Die-Termination)

One Single-Rank Module

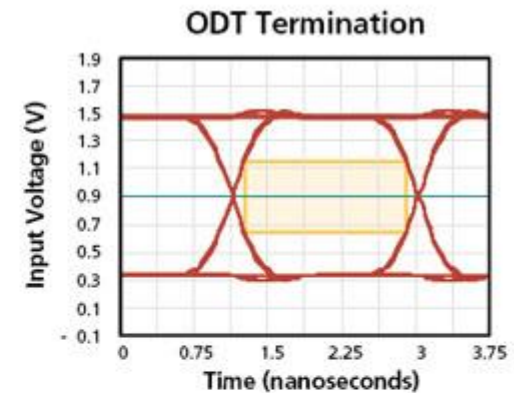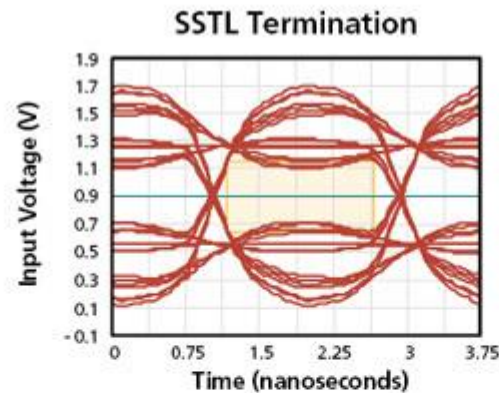

Two Dual-Rank Modules  
(Second Module)

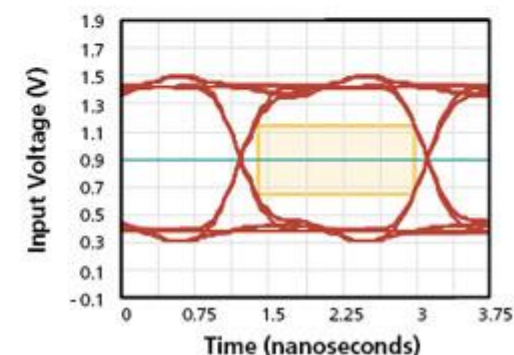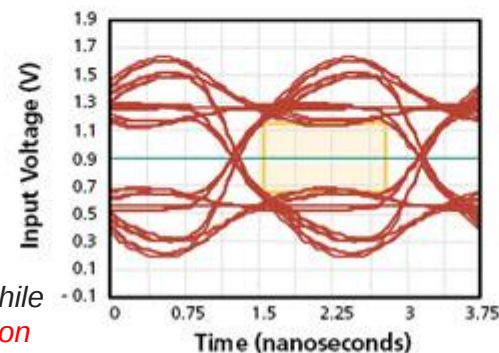


*Resistive Termination*

On **DDR memories**, the necessary **resistive termination** is located on the **motherboard**, while on **DDR2 and DDR3 memories** this **termination** is located **inside the memory chips** – a technique called **ODT (On-Die Termination)**.

Vir: <https://www.hardwaresecrets.com/everything-you-need-to-know-about-ddr-ddr2-and-ddr3-memories/6/>

## Odboji v praksi
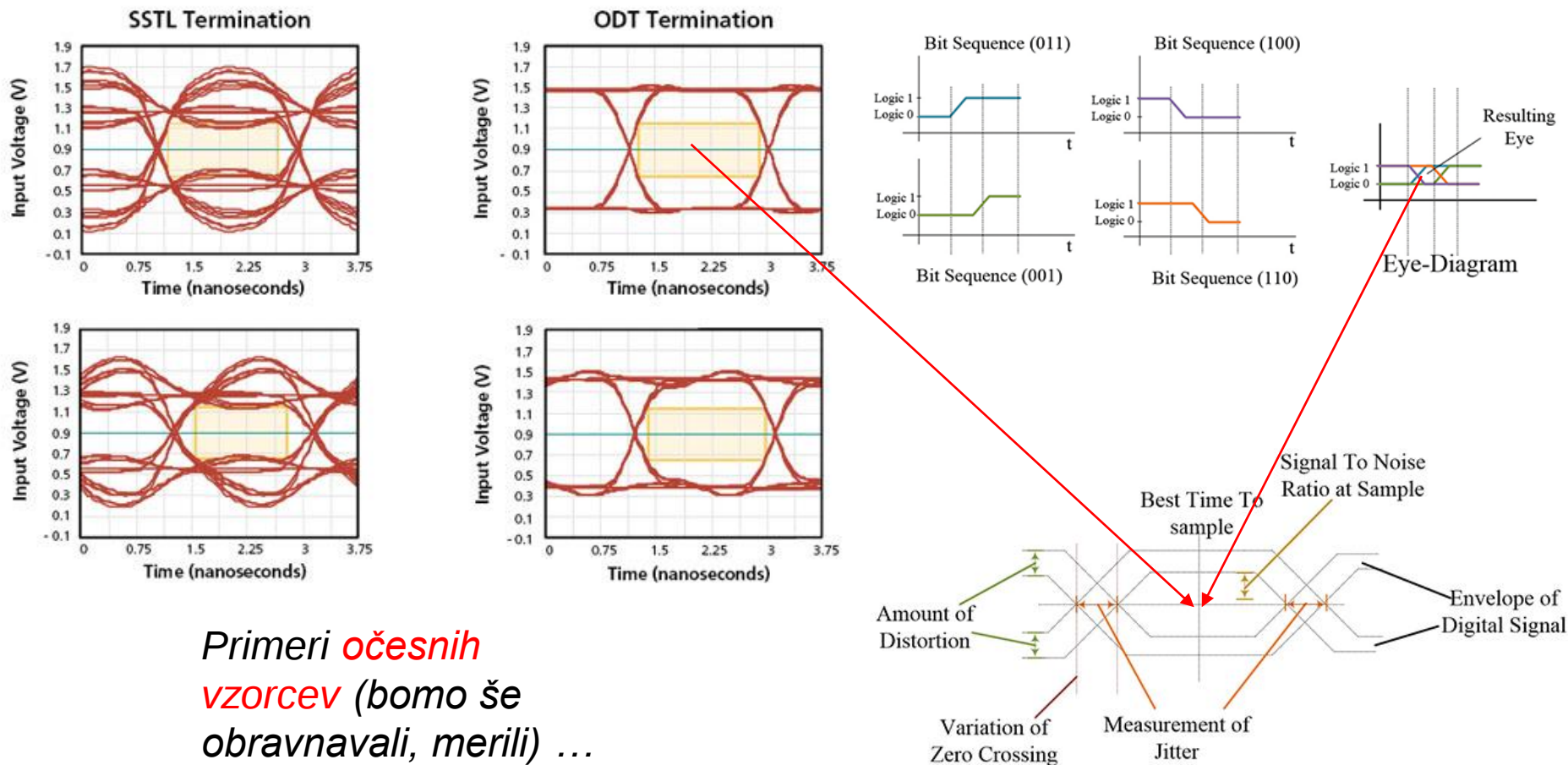
# Razlike v izvedbi (matična pl. vs. On-Die-Termination)



Vir: <https://incompliancemag.com/article/an-overview-of-transmission-lines-in-electronic-systems/>

# Dodatek: Praktični primer CANBUS vodila

## INTEGRA BM SYSTEM

## Bus length

Regarding bus length, two points must be considered:

### 1. Voltage drop


Wire resistance cause voltage drop, which depends of cable length, wire diameter and power consumption. **Cable must be selected** to ensure each module have at least the minimum specified voltage.

### 2. Signal delay


Communication speed is limited with propagation time and bus topology. With **default 100kbps baudrate, 100m is safe without restrictions**. For a longer distance, cable must be connected in **a line (without trunks) and properly terminated**.

| Speed\Topology | FREE | LINE  |
|----------------|------|-------|
| 100kbps        | 100m | 300m  |
| 50kbps         | 200m | 500m  |
| 20kbps         | 500m | 1000m |

Secondary power supply

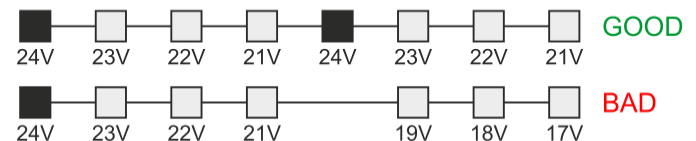

Network topology

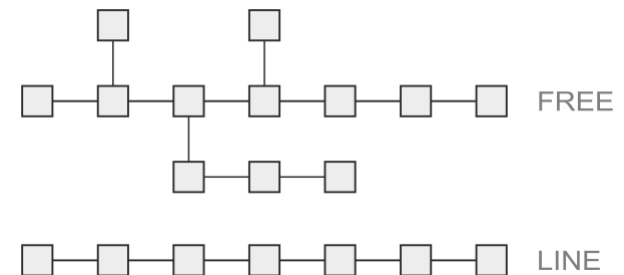


# Dodatek: Praktični primer CANBUS vodila


## INTEGRA BM SYSTEM

## Cabling topology & Termination


### 1) Total IEX-2 bus length <100m

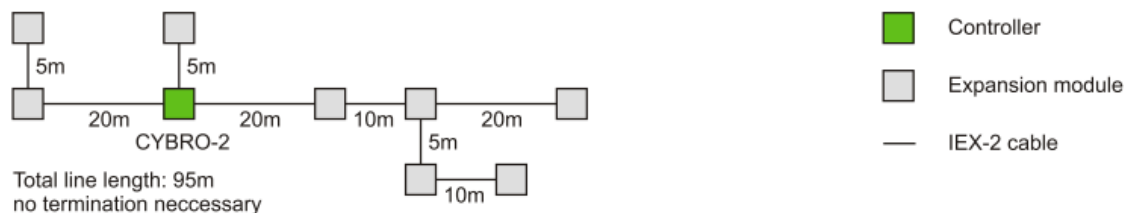
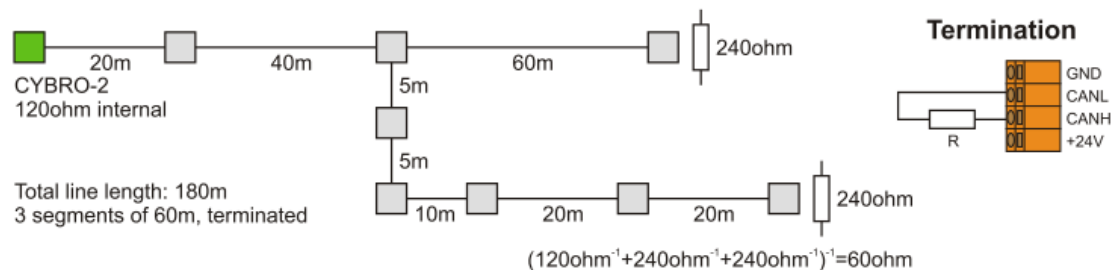
### 2) 100m < Total IEX-2 bus length <200m


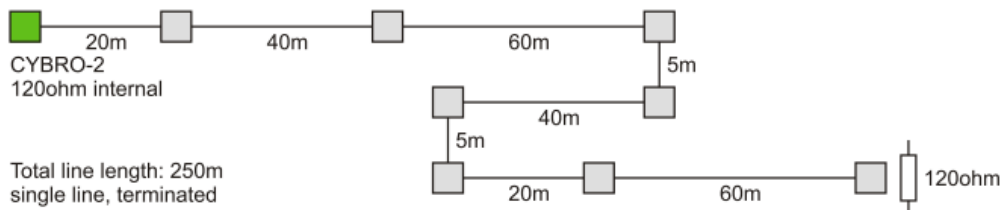
### 3) 200m < Total IEX-2 bus length <300m




## 500kb/s: Lab. vaja CANBUS – meritve


## Odprte sponke

500ohm

107ohm

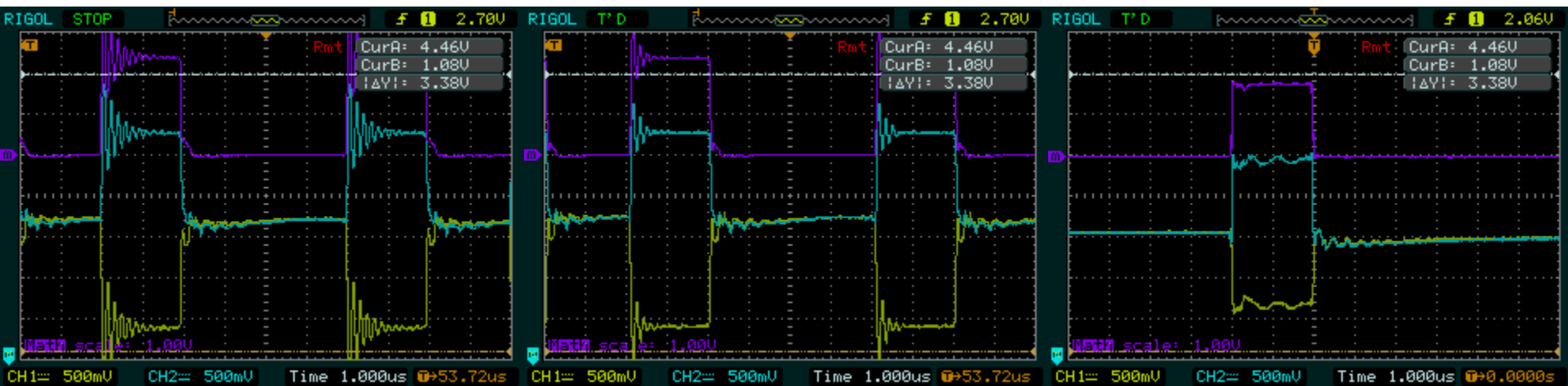
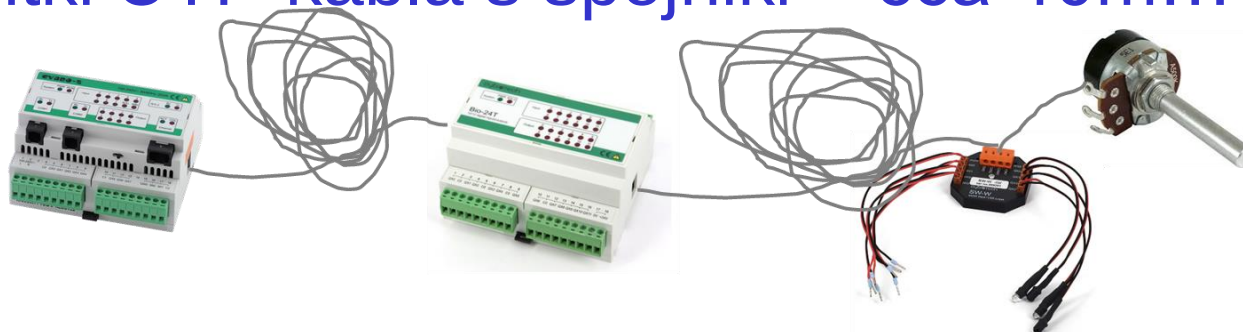
## 3 zavitki UTP kabla s spojniki – cca 40m...



# Dodatek: Praktični primer CANBUS vodila

## Lab. vaja CANBUS - meritve

### Nezaključena linija



### Zaključena linija



# Dodatek: Praktični primer CANBUS vodila

## Nastavitev časa vzpona/padca (CAN Phy)

**MICROCHIP**

Please use MCP2561

**MCP2551**

High-Speed CAN Transceiver

**Features**

- Supports 1 Mb/s operation
- Implements ISO-11898 standard physical layer requirements
- Suitable for 12V and 24V systems
- Externally-controlled slope for reduced RFI emissions
- Detection of ground fault (permanent Dominant) on TXD input
- Power-on Reset and voltage brown-out protection
- An unpowered node or brown-out event will not disturb the CAN bus
- Low current standby operation
- Protection against damage due to short-circuit conditions (positive or negative battery voltage)
- Protection against high-voltage transients
- Automatic thermal shutdown protection
- Up to 112 nodes can be connected
- High-noise immunity due to differential bus implementation
- Temperature ranges:
  - Industrial (I): -40°C to +85°C
  - Extended (E): -40°C to +125°C

**Package Types**

PDIP/SOIC


|     |   |   |      |
|-----|---|---|------|
| TXD | 1 | 8 | Rs   |
| Vss | 2 | 7 | CANH |
| Vdd | 3 | 6 | CANL |
| RXD | 4 | 5 | VREF |

### 1.4.2 SLOPE-CONTROL

Slope-Control mode further reduces EMI by limiting the rise and fall times of CANH and CANL. The slope, or slew rate (SR), is controlled by connecting an external resistor ( $R_{EXT}$ ) between  $R_S$  and  $V_{OL}$  (usually ground). The slope is proportional to the current output at the  $R_S$  pin. Since the current is primarily determined by the slope-control resistance value  $R_{EXT}$ , a certain slew rate is achieved by applying a specific resistance. Figure 1-1 illustrates typical slew rate values as a function of the slope-control resistance value.

## Rs vs. Slew rate

FIGURE 1-1: SLEW RATE VS. SLOPE-CONTROL RESISTANCE VALUE

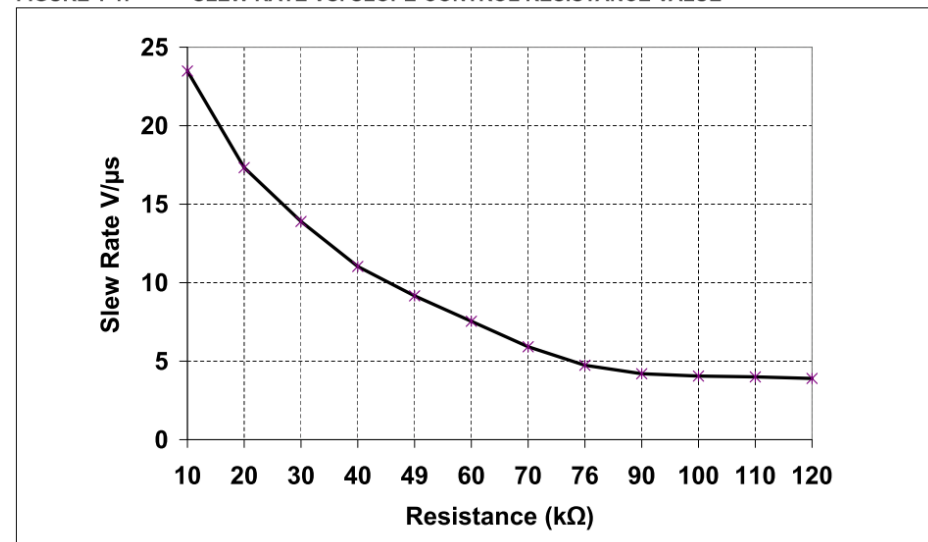

## Dodatek: Zaključevanje v praksi - Viri

Viri :

- <https://incompliancemag.com/article/an-overview-of-transmission-lines-in-electronic-systems/>
- <https://m.blog.naver.com/framkang/220456911948>
- <https://www.techarp.com/bios-guide/dram-termination/>
- <https://www.hardwaresecrets.com/everything-you-need-to-know-about-ddr-ddr2-and-ddr3-memories/6/>