



Digitalna vezja UL, FRI




Vaja 6 Multiplekserji

Multiplekserji (izbiralnik)

□ 1-naslovni MUX

- Podatkovna vhoda: I_1, I_0
- Naslovni vhod: A_0
- Izvod: $y = \overline{A_0} \cdot I_0 \vee A_0 \cdot I_1$


A_0	y
0	I_0
1	I_1

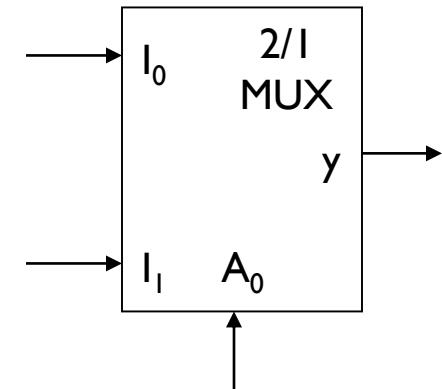

□ 2-naslovni MUX

- Podatkovni vhodi: I_3, I_2, I_1, I_0
- Naslovna vhoda: A_1, A_0
- Izvod: $y = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \cdot I_0 \vee \overline{A_1} \cdot A_0 \cdot I_1 \vee A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot I_2 \vee A_1 \cdot A_0 \cdot I_3$

A_1	A_0	y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

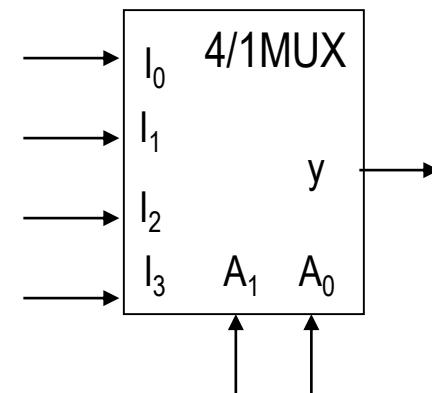


□ 3-naslovni MUX

- Podatkovni vhodi: $I_7, I_6, I_5, I_4, I_3, I_2, I_1, I_0$
- Naslovni vhodi: A_2, A_1, A_0
- Izhod:

$$y = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \cdot I_0 \vee \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 \cdot I_1 \vee \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot I_2 \vee \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0 \cdot I_3 \vee \\ A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \cdot I_4 \vee A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 \cdot I_5 \vee A_2 \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot I_6 \vee A_2 \cdot A_1 \cdot A_0 \cdot I_7$$

A_2	A_1	A_0	y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

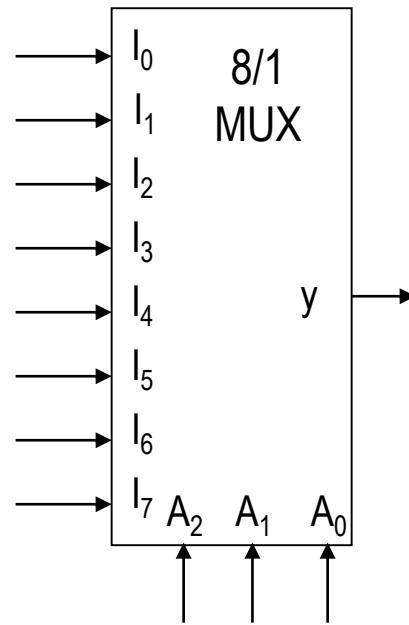



Primer: 3-naslovni MUX (8 / 1 MUX)

- Naslovni vhodi: A_2, A_1, A_0
- Podatkovni vhodi: $I_7, I_6, I_5, I_4, I_3, I_2, I_1, I_0$
- Izhod: y
- Realizacija logične funkcije - **Trivialna rešitev**

$f(x,y,z) \rightarrow n=3$ uporabimo 3-naslovni MUX

Naslovni vhodi: $A_2 = x, A_1 = y, A_0 = z$; Podatkovni vhodi: konstanti 0, 1

A_2	A_1	A_0		y
x	y	z	I_i	$f(x,y,z)$
0	0	0	0	0 = I_0
0	0	1	1	1 = I_1
0	1	0	2	0 = I_2
0	1	1	3	0 = I_3
1	0	0	4	0 = I_4
1	0	1	5	1 = I_5
1	1	0	6	1 = I_6
1	1	1	7	1 = I_7

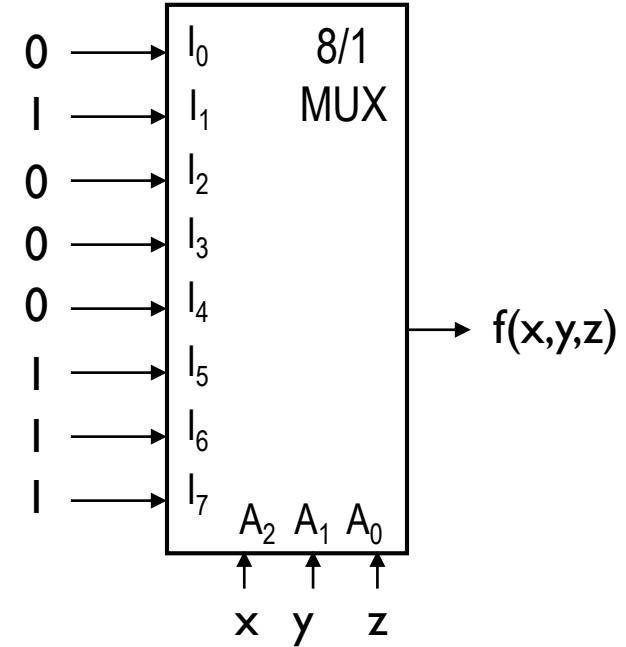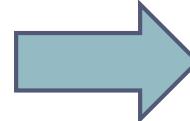


Naloga: Vezje za INC/DEC.

- Zgradimo digitalno vezje, ki ga sestavlja:
 - 3-bitni inkrementer (INC) - povečevanje 3-bitnega dvojiškega števila B tako, da je rezultat število $CI = B + 1$.
 - 3-bitni dekrementer (DEC) - zmanjševanje 3-bitnega dvojiškega števila B tako, da je rezultat število $CD = B - 1$.
- Vhod vezja je podan kot $B=(b_2, b_1, b_0)$, izhod vezja pa je podan kot $C=(c_2, c_1, c_0)$
- S krmilnim signalom $INC/DEC=0$ izbiramo delovanje vezja kot 3-bitni inkrementer, ali kot 3-bitni dekrementer.

- Naloge:
 - Narišite blok shemo vezja, ki prejme na vhodu 3-bitno dvojiško število B in daje na izhodu število C, ki ga prikazuje na prikazovalniku BCD.
 - Zapišite pravilnostno tabelo za funkciji INC in DEC in realizacijo izhodov s 3-naslovnimi MUX-i ali negatorji.
 - Realizirajte vezje v logisimu tako, da uporabite MUX-je, logična vrata NOT in Hex Digit Display za prikaz rezultata.

N1 Rešitev

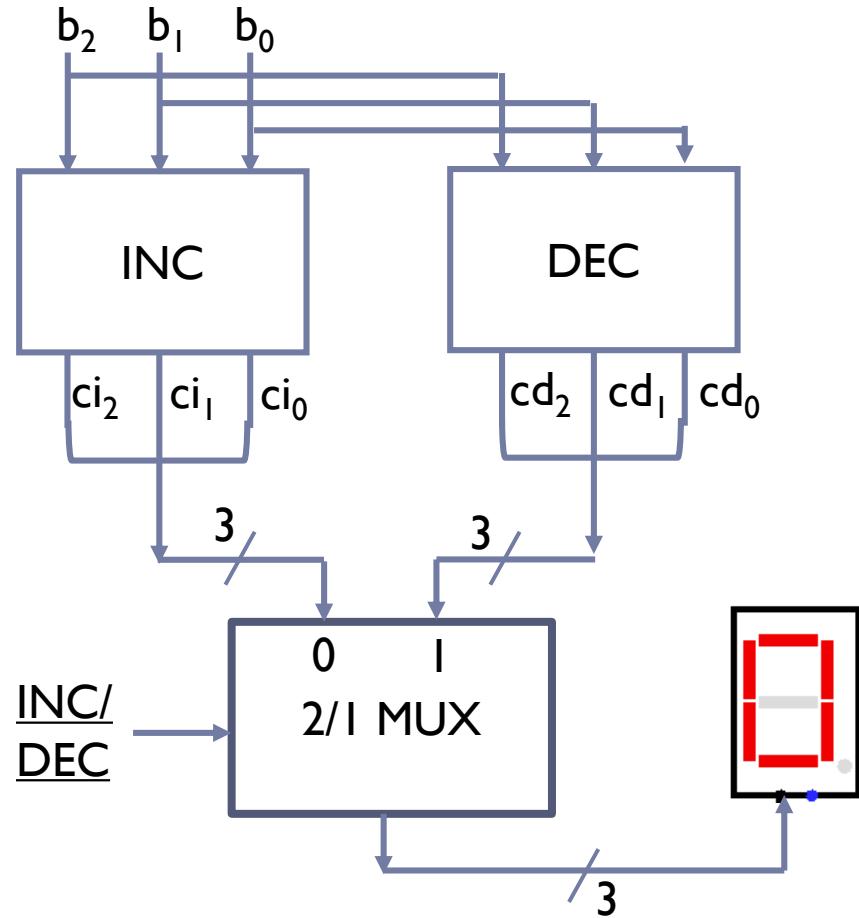

b_2	b_1	b_0	ci_2	ci_1	ci_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

b_2	b_1	b_0	cd_2	cd_1	cd_0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0