



Digitalna vezja UL, FRI




Vaja 2 Booleova algebra, logisim

1 Booleova algebra

□ Operacije:

Negacija NE (NOT):


$$\bar{x} = x' = \sim x$$

 

x	\bar{x}
0	1
1	0

Konjunkcija: IN (AND)


$$x \& y = x \wedge y = x.y$$

 

x	y	$x.y$	$\bar{x}.y$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


Negirana konjunkcija: NAND

$$\bar{x}.y = x \uparrow y$$

 

Disjunkcija: OR (ALI)


$$x \vee y = x+y$$

 

x	y	$x \vee y$	$\bar{x} \vee y$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Negirana disjunkcija: NOR

$$\bar{x} \vee y = x \downarrow y$$

 

□ Zakoni in izreki

Komutativnost

$$x \cdot y = y \cdot x$$

$$x \vee y = y \vee x$$

Distributivnost

$$x \cdot (y \vee z) = (x \cdot y) \vee (x \cdot z) = x \cdot y \vee x \cdot z$$

$$x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$$

Konstanta (0,1)

$$x \vee 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

Komplement (x, \bar{x})

$$x \cdot \bar{x} = 0$$

$$x \vee \bar{x} = 1$$

Asociativnost - izrek

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x \cdot y \cdot z$$

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z) = x \vee y \vee z$$

Konstanta (0,1) - izrek

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x \vee 1 = 1$$

Idempotencia - izrek

$$x \cdot x = x$$

$$x \vee x = x$$

Vsebovanost - izrek

$$x \cdot (x \vee y) = x$$

$$x \vee (x \cdot y) = x$$

Dvojna negacija

$$\bar{\bar{x}} = x$$

DeMorganov izrek

$$\overline{x \cdot y} = \bar{x} \vee \bar{y}, \quad \overline{x \cdot y \cdot z} = \bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}, \dots$$

$$\overline{x \vee y} = \bar{x} \cdot \bar{y}, \quad \overline{x \vee y \vee z} = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}, \dots$$


2 Logisim


- Načrtovanje in simulacija digitalnih/lovičnih vezij

Logisim, <http://www.cburch.com/logisim/index.html>


logisim-evolution, <https://sourceforge.net/projects/logisimevolution/>

logisim-win-2.7.1.exe

 

 


 - ❑ Narišite vezje.
- ❑ Preverite izhod vezja za vse možne vhodne kombinacije.




□ Analiza vezja (ang. Analyze Circuit):

 - Vhodi in izhodi
- Tabela
- Zapis funkcije
- Minimizacija



 - Vhodi (a, b, c) in izhod (x) – simulator določi oznake vhodov in izhodov
- Tabela
- Zapis funkcije
- Minimizacija



Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

View and manipulate the truth table.

a	b	c	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: x

$$\bar{a}c b + \bar{a} c$$

$$\sim a c b + \sim a c$$

Clear Revert Enter

Build Circuit

Combinational Analysis

File Edit Project Simulate Window Help

Inputs Outputs Table Expression Minimized

Output: x

Format: Sum of products

		b, c
		00 01 11 10
a	0	0 1 1 0
	1	0 0 0 0
		$\bar{a} c$

Set As Expression

Build Circuit

Naloga 1: Poenostavljanje logičnih funkcij

- Poenostavljanje logičnih funkcij z uporabo Booleove algebре
- Primer:

$$f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee \bar{x} \cdot y \cdot z = \bar{x} \cdot z \cdot (\bar{y} \vee y) = \bar{x} \cdot z \cdot 1 = \bar{x} \cdot z$$

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} \vee x \cdot \bar{y} \cdot z \vee \bar{x} \cdot y \cdot z = \\ &= \bar{x} \cdot z(\bar{y} \vee y) \vee x \cdot \bar{y} \cdot (\bar{z} \vee z) \\ &= \bar{x} \cdot z \vee x \cdot \bar{y} \end{aligned}$$

- Poenostavite podane logične funkcije.

1. $f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee x \cdot y \cdot z \vee x \cdot y \cdot \bar{z} \vee x \cdot \bar{y} \cdot z = ?$

2. $f(x, y, z, u) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \cdot u \vee x \cdot y \cdot z \cdot u \vee x \cdot y \cdot \bar{z} \cdot u \vee x \cdot y \cdot z \cdot \bar{u} = ?$

3. $f(x, y) = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y} \vee x \cdot y} = ?$

4. $f(x, y, z) = \overline{(\bar{x} \cdot \bar{y} \vee y \cdot z) \vee (x \vee z)} = ?$


5. $f(A, B, C, D) = A \cdot C \vee \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B} \vee A \cdot B)} \cdot (\bar{C} \vee \overline{A \cdot D}) = ?$

6. $f(A, B, C, D) = A \vee C \cdot \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B} \vee B)} \vee \bar{C} \cdot \overline{B \vee \bar{D}} = ?$


Naloga 2

Zapišite izhod podanih logičnih vezij z operatorji NOT, AND, OR

1) $f(x,y,z) = ?$

 

2) $F(x,y,z) = ?$

 

Naloga 3

- V podano pravilnostno tabelo zapišite logično funkcijo - varianta a) ali b):

$$f(A, B, C) = A \cdot \bar{B} \vee \overline{A \cdot \bar{B}} \vee A \cdot B \cdot C$$

- Narišite vezje v logisimu in preverite rezultat.

a)


A	B	C	$A \cdot \bar{B}$	$\overline{A \cdot \bar{B}}$	$A \cdot B \cdot C$	$f(A, B, C)$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

b)

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Naloga 4

 Podano logično vezje se uporablja za nadzor motorja pogonskega vretena za pogon diskete, ko mikroračunalnik pošilja podatke ali jih prejema z diskete. Vezje bo vklopilo motor, ko bo signal DRIVE enak 1. Določite vhodne pogoje, ki so potrebni za vklop motorja tako, da interpretirate vrednosti signalov Y, X in W.



Domača naloga 1

Logične funkcije zapišite z novim naborom operatorjev. Uporabite zakone in izreke Booleove algebре. Rezultat preverite v logisimu tako, da realizirate logično vezje in preverite enakost v tabeli.

Rešitve zapišite na list A4 in prinesite na naslednje vaje.

1) Pretvorba v zapis z operatorji AND, OR in negiranimi spremenljivkami:

$$f(A, B, C) = \overline{A} \cdot \overline{B} \vee \overline{A} \cdot \overline{B} \vee \overline{A} \cdot B \cdot C$$

$$f(A, B, C, D) = \overline{\overline{A} \vee \overline{B}} \vee (\overline{B} \vee \overline{C}) \cdot D$$

2) Pretvorba v zapis z operatorji NAND

$$f(A, B, C) = A \vee B \cdot \bar{C}; \quad f(A, B, C) = A \cdot C \vee \bar{B} \cdot \bar{C}$$

3) Pretvorba v zapis z operatorji NOR

$$f(A, B, C) = (A \vee C) \cdot \bar{B}; \quad f(A, B, C) = (A \vee \bar{B}) \cdot (B \vee \bar{C})$$

4) Poenostavitev logične funkcije z uporabo Booleove algebре

$$\begin{aligned} f(A, B, C, D) = & \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \vee \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \vee \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \vee A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \vee \\ & A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \vee A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D \vee A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \vee \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D \end{aligned}$$